

**КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

**МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь Республика Кыргызстан Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Украина	Белстандарт Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикистандарт Туркменглавгосинспекция Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ Р 50270—92

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Методы расчета в электроустановках
переменного тока напряжением до 1 кВ

ГОСТ 28249—93

Short-circuits in electrical installations.
Calculation methods in a. c. electrical instalations
with voltage below 1 kV

ОКП 34 0900

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки напряжением до 1 кВ промышленной частоты, присоединенные к энергосистеме или к автономным источникам электроэнергии, устанавливает общую методику расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ) в начальный и произвольный момент времени с учетом параметров синхронных и асинхронных машин, трансформаторов, реакторов, кабельных и воздушных линий, шинопроводов и узлов комплексной нагрузки.

Стандарт не устанавливает методику расчета токов:

— при сложных несимметриях в электроустановках (например, одновременное КЗ и обрыв проводника фазы), при повторных КЗ и при КЗ в электроустановках с нелинейными элементами;

— при электромеханических переходных процессах с учетом изменения частоты вращения электрических машин;

— при КЗ внутри электрических машин и трансформаторов.

Пункты 1.5, 1.7, 2.4.2, 2.11, 2.12, 3.6 и приложения являются рекомендуемыми, остальные пункты — обязательными.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает общую методику расчета токов в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ, необходимых для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ, для выбора коммутационных аппаратов, уставок релейной защиты и заземляющих устройств.

1.2. Стандарт устанавливает методику расчетов максимальных и минимальных значений тока при симметричных и несимметричных КЗ, виды которых определены в соответствии с ГОСТ 26522.

1.3. Величины, подлежащие расчету, и допускаемая погрешность их расчета зависят от указанных в п. 1.1 целей.

Допускаются упрощенные методы расчетов токов КЗ, если их погрешность не превышает 10 %.

Расчету для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ подлежат:

- 1) начальное значение периодической составляющей тока КЗ;
- 2) аperiodическая составляющая тока КЗ;
- 3) ударный ток КЗ;
- 4) действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи.

Для других целей, указанных в п. 1.1, расчету подлежат максимальное и минимальное значения периодической составляющей тока в месте КЗ в начальный и произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи. Для целей выбора заземляющих устройств расчету подлежит значение тока однофазного КЗ.

1.4. При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:

- 1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;
- 2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
- 3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
- 4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.

1.5. При расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать:

- 1) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
- 2) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;

3) влияние комплексной нагрузки (электродвигатели, преобразователи, термические установки, лампы накаливания) на ток КЗ, если номинальный ток электродвигателей нагрузки превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета нагрузки.

1.6. При расчетах токов КЗ допускается:

1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;

2) не учитывать ток намагничивания трансформаторов;

3) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;

4) принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношению средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ;

5) не учитывать влияния асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток не превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей.

1.7. Токи КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется рассчитывать в именованных единицах.

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах.

1.8. При расчете токов КЗ в электроустановках, получающих питание непосредственно от сети энергосистемы, допускается считать, что понижающие трансформаторы подключены к источнику неизменного по амплитуде напряжения через эквивалентное индуктивное сопротивление системы. Значение этого сопротивления (x_c) в миллиомах, приведенное к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формуле

$$x_c = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{\sqrt{3} I_{\text{к ВН}} U_{\text{ср.ВН}}} = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\text{к}}} \cdot 10^{-3}, \quad (1)$$

где $U_{\text{ср.НН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, подключенной к обмотке низшего напряжения трансформатора, В;

$U_{\text{ср.ВН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, к которой подключена обмотка высшего напряжения трансформатора, В;

$I_{\text{к.ВН}} = I_{\text{пов.ВН}}$ — действующее значение периодической составляющей тока при трехфазном КЗ у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора, кА;

$S_{\text{к}}$ — условная мощность короткого замыкания у выводов обмотки высшего напряжения трансформатора, МВ·А.

При отсутствии указанных данных эквивалентное индуктивное сопротивление системы в миллиомах допускается рассчитывать по формуле

$$x_{\text{с}} = \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{\sqrt{3} I_{\text{откл.ном}} U_{\text{ср.ВН}}}, \quad (2)$$

где $I_{\text{откл.ном}}$ — номинальный ток отключения выключателя, установленного на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора цепи.

Примечание. В случаях, когда понижающий трансформатор подключен к сети энергосистемы через реактор, воздушную или кабельную линию (длиной более 1 км), необходимо учитывать не только индуктивные, но и активные сопротивления этих элементов.

1.9. При расчете токов КЗ в электроустановках с автономными источниками электроэнергии необходимо учитывать значения параметров всех элементов автономной электрической системы, включая автономные источники (синхронные генераторы), распределительную сеть и потребители.

2. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

2.1. Активное и индуктивное сопротивления силовых трансформаторов

2.1.1. Активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающих трансформаторов ($r_{\text{т}}$, $x_{\text{т}}$) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формулам:

$$r_{\text{т}} = \frac{P_{\text{к.ном}} U_{\text{НН.ном}}^2}{S_{\text{т.ном}}^2} \cdot 10^6, \quad (3)$$

$$x_{\text{т}} = \sqrt{u_{\text{к}}^2 - \left(\frac{100P_{\text{к.ном}}}{S_{\text{т.ном}}} \right)^2} \cdot \frac{U_{\text{НН.ном}}^2}{S_{\text{т.ном}}} \cdot 10^4, \quad (4)$$

где $S_{т.ном}$ — номинальная мощность трансформатора, кВ·А;

$P_{к.ном}$ — потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;

$U_{нн.ном}$ — номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;

$u_{к}$ — напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

2.1.2. Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности понижающих трансформаторов, обмотки которых соединены по схеме Δ/Y_0 , при расчете КЗ в сети низшего напряжения следует принимать равными соответственно активным и индуктивным сопротивлениям прямой последовательности. При других схемах соединения обмоток трансформаторов активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности необходимо принимать в соответствии с указаниями изготовителей.

2.2. Активное и индуктивное сопротивления реакторов

2.2.1. Активное сопротивление токоограничивающих реакторов ($r_{1p} = r_{2p} = r_{0p}$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_{1p} = \frac{\Delta P_{р.ном}}{I_{р.ном}^2} \cdot 10^3, \quad (5)$$

где $\Delta P_{р.ном}$ — потери активной мощности в фазе реактора при номинальном токе, Вт;

$I_{р.ном}$ — номинальный ток реактора, А.

2.2.2. Индуктивное сопротивление реакторов ($x_{1p} = x_{2p} = x_{0p}$) в миллиомах принимают как указано изготовителем или рассчитывают по формуле

$$x_{1p} = \omega(L - M) \cdot 10^3, \quad (6)$$

где ω — угловая частота напряжения сети, рад/с;

L — индуктивность катушки трехфазного реактора, Гн;

M — взаимная индуктивность между фазами реактора, Гн.

2.3. Активное и индуктивное сопротивления шинпроводов

При определении активного и индуктивного сопротивлений прямой и нулевой последовательностей шинпроводов следует использовать данные завода изготовителя, эксперимента или применять расчетный метод. Рекомендуемый метод расчета сопротивлений шинпроводов и параметры некоторых комплектных шинпроводов приведены в приложении 1.

2.4. Активное и индуктивное сопротивление кабелей

2.4.1. Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают, как указано изготовителем или в приложении 2.

2.4.2. При определении минимального значения тока КЗ рекомендуется учитывать увеличение активного сопротивления кабеля к моменту отключения цепи вследствие нагревания кабеля током КЗ. Значение активного сопротивления кабеля в миллиомах с учетом нагрева его током КЗ (r_{θ}) рассчитывают по формуле

$$r_{\theta} = c_{\theta} r_{\theta_0}, \quad (7)$$

где c_{θ} — коэффициент, учитывающий увеличение активного сопротивления кабеля. При приближенных расчетах значение коэффициента c_{θ} допускается принимать равным 1.5. При уточненных расчетах коэффициент c_{θ} следует определять в соответствии с черт. 5—8 приложения 2 в зависимости от материала и сечения жил кабеля, тока КЗ и продолжительности КЗ;

r_{θ_0} — активное сопротивление кабеля при температуре θ_0 , равный плюс 20 °С, мОм.

2.5. Активное и индуктивное сопротивления воздушных линий и проводов

Методика расчета параметров воздушных линий и проводов приведена в приложении 3.

2.6. Активные сопротивления контактов и контактных соединений

Переходное сопротивление электрических контактов любого вида следует определять на основании данных экспериментов или с использованием расчетных методик. Данные о контактных соединениях приведены в приложении 4. При приближенном учете сопротивлений контактов принимают: $r_k = 0,1$ мОм — для контактных соединений кабелей; $r_k = 0,01$ мОм — для шинпроводов; $r_k = 1,0$ мОм — для коммутационных аппаратов.

2.7. Активные и индуктивные сопротивления трансформаторов тока

При расчете токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует учитывать как индуктивные, так и активные сопротивления первичных обмоток всех многовитковых измерительных трансформаторов тока, которые имеются в цепи КЗ. Значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности принимают равными значениям сопротивлений прямой последовательности. Параметры некоторых многовитковых трансформаторов тока приведены в приложении 5. Активным и индуктивным сопротивлением одновитковых трансформаторов (на токи более 500 А) при расчетах токов КЗ можно пренебречь.

2.8. Активные и индуктивные сопротивления катушек автоматических выключателей

Расчеты токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует вести с учетом индуктивных и активных сопротивлений катушек (расцепителей) максимального тока автоматических выключателей, принимая значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности равными соответствующим сопротивлениям прямой последовательности. Значения сопротивлений катушек расцепителей и контактов некоторых автоматических выключателей приведены в приложении 6.

2.9. Параметры автономных источников электроэнергии и синхронных электродвигателей

При расчете начального значения периодической составляющей тока КЗ автономные источники, а также синхронные электродвигатели следует учитывать сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ротора (x_d''), а при определении постоянной времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ — индуктивным сопротивлением для токов обратной последовательности x_2 и активным сопротивлением обмотки статора r . При приближенных расчетах принимают: $x_d''(\text{ном}) = 0,15$; $x_2 = x_d''$; $r = 0,15x_d''$.

2.10. Параметры асинхронных электродвигателей

При расчетах начального значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей последние следует вводить в схему замещения сверхпереходным индуктивным сопротивлением. При необходимости проведения уточненных расчетов следует также учитывать активное сопротивление статора. Их значения рекомендуется определять, как указано в приложении 7. При приближенных расчетах принимают: сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного двигателя $x_{\text{АД}}''(\text{ном}) = 0,18$; активное сопротивление статора асинхронного двигателя $r_{\text{АД}} = 0,36x_{\text{АД}}''$.

2.11. Расчетные параметры комплексных нагрузок

2.11.1. При расчете токов КЗ от комплексных нагрузок следует учитывать их параметры прямой, обратной и нулевой последовательностей. Рекомендуемые значения сопротивлений прямой (Z_1) и обратной (Z_2) последовательностей отдельных элементов комплексной нагрузки приведены в табл. 1. Значения модулей полных сопротивлений прямой ($Z_{\text{ИНГ}}$), обратной ($Z_{\text{ОНГ}}$) и нулевой ($Z_{\text{ОНГ}}$) последовательностей некоторых узлов нагрузки в зависимости от их состава допускается определять, как указано в приложении 8.

Параметры элементов комплексной нагрузки

Потребители комплексной нагрузки	Обозначения на схемах	cosφ _{ном}	Значения сопротивлений, отв. ед.	
			Z ₁ *	Z ₂ *
Асинхронные электродвигатели	АД	0,8	0,07+j0,18	0,07+j0,18
Синхронные электродвигатели	СД	0,9	0,03+j0,16	0,03+j0,16
Лампы накаливания	ЛН	1,0	1,0	1,33
Газоразрядные источники света	ЛГ	0,85	0,85+j0,53	0,38+j0,24
Преобразователи	П	0,9	0,9+j0,44	1,66+j0,81
Электротермические установки	ЭУ	0,9	1+j0,49	0,4+j0,2

2.11.2. В приближенных расчетах для узлов, содержащих до 70 % асинхронных двигателей, допускается значения модулей полных сопротивлений комплексной нагрузки принимать равными $Z_{1НГ}^* = Z_{2НГ}^* = 0,4$; $Z_{0НГ}^* = 3,0$.

2.12. Активное сопротивление дуги в месте КЗ

При определении минимального значения тока КЗ следует учитывать влияние на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги в месте КЗ.

Приближенные значения активного сопротивления дуги приведены в табл. 2.

Для других расчетных условий КЗ значения активного сопротивления дуги допускается рассчитывать, по приложению 9.

3. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КЗ

3.1. Методика расчета начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ в электроустановках до 1 кВ зависит от способа электроснабжения — от энергосистемы или от автономного источника.

3.2. При электроснабжении электроустановки от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное действующее значение периодической составляющей трехфазного тока КЗ

Значения активного сопротивления дуги

Расчетные условия КЗ	Активное сопротивление дуги (r_d), мОм, при КЗ за трансформаторами мощностью, кВ·А					
	250	400	630	1000	1600	2500
КЗ вблизи выводов низшего напряжения трансформатора:						
— в разделке кабелей напряжением:						
0,4 кВ	15	10	7	5	4	3
0,525 кВ	14	8	6	4,5	3,5	2,5
0,69 кВ	12	7	5	4	3	2
— в шинпроводе типа ШМА напряжением:						
0,4 кВ	—	—	—	6	4	3
0,525 кВ	—	—	—	5	3,5	2,5
0,69 кВ	—	—	—	4	3	2
КЗ в конце шинпровода типа ШМА длиной 100—150 м напряжением:						
0,4 кВ	—	—	—	6—8	5—7	4—6
0,525 кВ	—	—	—	5—7	4—6	3—5
0,69 кВ	—	—	—	4—6	3—5	2—4

($I_{по}$) в килоамперах без учета подпитки от электродвигателей рассчитывают по формуле

$$I_{по} = \frac{U_{ср.нн}}{\sqrt{3} \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (8)$$

где $U_{ср.нн}$ — среднее номинальное напряжение сети, в которой произошло короткое замыкание, В;

$r_{1\Sigma}$, $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивление прямой последовательности цепи КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_p + r_{ТА} + r_{кв} + r_{ш} + r_k + r_{1кб} + r_{вл} + r_d$$

$$\text{и } x_{1\Sigma} = x_c + x_T + x_p + x_{ТА} + x_{кв} + x_{ш} + x_{1кб} + x_{вл},$$

где r_T и x_T — активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающего трансформатора, мОм;

- r_{TA} и x_{TA} — активное и индуктивное сопротивления первичных обмоток трансформаторов тока, мОм;
- x_c — эквивалентное индуктивное сопротивление системы до понижающего трансформатора, мОм, приведенное к ступени низшего напряжения;
- r_p — активное и индуктивное сопротивления реакторов, мОм;
- r_{KB} и x_{KB} — активное и индуктивное сопротивления токовых катушек автоматических выключателей, мОм;
- $r_{ш}$ и $x_{ш}$ — активное и индуктивное сопротивления шинопроводов, мОм;
- r_k — суммарное активное сопротивление различных контактов, мОм;
- $r_{1кб}, r_{вл}$ и $x_{1кб}, x_{вл}$ — активные и индуктивные сопротивления прямой последовательности кабельных и воздушных линий, мОм;
- r_d — активное сопротивление дуги в месте КЗ, мОм, принимаемое по данным табл. 2 или рассчитываемое как указано в приложении 9, в зависимости от условий КЗ.

3.3. Если электроснабжение электроустановки осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор и вблизи места КЗ имеются синхронные и асинхронные электродвигатели или комплексная нагрузка, то начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ с учетом подпитки от электродвигателей или комплексной нагрузки следует определять как сумму токов от энергосистемы (см. п. 3.2) и от электродвигателей или комплексной нагрузки.

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от синхронных электродвигателей ($I_{посд}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{посд} = \frac{E_{ф.сд}''}{\sqrt{(x_d'' + x_{1\Sigma})^2 + (r_{сд} + r_{1\Sigma})^2}}, \quad (9)$$

где $E_{ф.сд}''$ — сверхпереходная ЭДС синхронного электродвигателя (фазное значение), В;

x_d'' и $r_{сд}$ — соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления электродвигателя, мОм;

значения этих сопротивлений допускается определять как указано в п. 2.9;

$x_{1\Sigma}$ и $r_{1\Sigma}$ — суммарное индуктивное и суммарное активное сопротивления прямой последовательности цепи, включенной между электродвигателем и точкой КЗ, мОм.

Для синхронных электродвигателей, которые до КЗ работали с перевозбуждением, сверхпереходную ЭДС ($E''_{ф.сд}$) в вольтах рассчитывают по формуле

$$E''_{ф.сд} = \sqrt{(U_{\phi|0t} + I_{|0t} x''_d \sin\varphi_{|0t})^2 + (I_{|0t} x''_d \cos\varphi_{|0t})^2}, \quad (10)$$

где $U_{\phi|0t}$ — фазное напряжение на выводах электродвигателя в момент, предшествующий КЗ, В;

$I_{|0t}$ — ток статора в момент, предшествующий КЗ, А;

$\varphi_{|0t}$ — угол сдвига фаз напряжения и тока в момент, предшествующий КЗ, град. эл.;

x''_d — сверхпереходное сопротивление по продольной оси синхронного электродвигателя, мОм.

Для синхронных электродвигателей, работавших до КЗ с недозвозбуждением, сверхпереходную ЭДС ($E''_{ф.сд}$) в вольтах рассчитывают по формуле

$$E''_{ф.сд} = \sqrt{(U_{\phi|0t} - I_{|0t} x''_d \sin\varphi_{|0t})^2 + (I_{|0t} x''_d \cos\varphi_{|0t})^2}. \quad (11)$$

Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей ($I_{п0АД}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{п0АД} = \frac{E''_{ф.АД}}{\sqrt{(x''_{АД} + x_{1\Sigma})^2 + (r_{АД} + r_{1\Sigma})^2}}, \quad (12)$$

где $x''_{АД}$ и $r_{АД}$ — соответственно сверхпереходное индуктивное и активное сопротивления электродвигателя, мОм; значения этих сопротивлений допускается определять, как указано в п. 2.10;

$E''_{ф.АД}$ — сверхпереходная ЭДС асинхронного электродвигателя, которую можно рассчитать по формуле

$$E''_{ф.АД} = \sqrt{(U_{\phi|0t} \cos\varphi_{|0t} - I_{|0t} r_{АД})^2 + (U_{\phi|0t} \sin\varphi_{|0t} - I_{|0t} x''_{АД})^2}. \quad (13)$$

При необходимости учета комплексной нагрузки соответствующее начальное действующее значение периодической сос-

ставляющей тока КЗ следует рассчитывать, как указано в приложении 10.

3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей ($I_{по}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{по} = \frac{E_{\phi}'}{\sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (14)$$

где $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивление цепи КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$r_{1\Sigma} = r_{ТА} + r_{кв} + r_p + r_{ш} + r_k + r_{1кб} + r_{вл};$$

$$x_{1\Sigma} = x_d'' + x_{ТА} + x_{кв} + x_p + x_{ш} + x_{1кб} + x_{вл},$$

где E_{ϕ}'' — эквивалентная сверхпереходная ЭДС (фазное значение), В; значение этой ЭДС следует рассчитывать так же, как и для синхронных электродвигателей (см. п. 3.3).

3.5. При необходимости учета синхронных и асинхронных электродвигателей или комплексной нагрузки в автономной электрической системе начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ следует определять как сумму токов от автономных источников (см. п. 3.4) и от электродвигателей или комплексной нагрузки (см. п. 3.3).

3.6. При необходимости учета влияния на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги рекомендуется использовать указания приложения 9 (п. 4).

4. РАСЧЕТ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ

4.1. Наибольшее начальное значение аperiodической составляющей тока КЗ (i_{a0}) в общем случае считают равным амплитуде периодической составляющей тока в начальный момент КЗ

$$i_{a0} = \sqrt{2 I_{по}}. \quad (15)$$

4.2. В радиальных сетях аperiodическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени (i_{at}) рассчитывают по формуле

$$i_{at} = i_{a0} e^{-t/T_a}, \quad (16)$$

где t — время, с;

T_a — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ с, равная

$$T_a = \frac{x_\Sigma}{\omega c r_\Sigma}, \quad (17)$$

где x_Σ и r_Σ — результирующие индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ, мОм;

ω_c — синхронная угловая частота напряжения сети, рад/с.

При определении x_Σ и r_Σ синхронные генераторы, синхронные и асинхронные электродвигатели должны быть введены в схему замещения в соответствии с требованиями пп. 2.9 и 2.10.

Комплексная нагрузка должна быть введена в схему замещения в соответствии с требованиями разд. 2.

4.3. Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, независимые друг от друга ветви, то аperiodическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени следует определять как сумму аperiodических составляющих токов отдельных ветвей по формуле

$$i_{at} = \sum_{i=1}^m i_{a0i} e^{-t/T_{ai}}, \quad (18)$$

где m — число независимых ветвей схемы;

i_{a0i} — начальное значение аperiodической составляющей тока КЗ в i -й ветви, кА.

5. РАСЧЕТ УДАРНОГО ТОКА КЗ

5.1. Ударный ток трехфазного КЗ ($i_{уд}$) в электроустановках с одним источником энергии (энергосистема или автономный источник) рассчитывают по формуле

$$i_{уд} = \sqrt{2} I_{но} (1 + \sin \varphi_k e^{-t_{уд}/T_a}) = \sqrt{2} I_{но} K_{уд}, \quad (19)$$

где $K_{уд} = (1 + \sin \varphi_k e^{-t_{уд}/T_a})$ — ударный коэффициент, который может быть определен по кривым черт. 1;

T_a — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ (см. п. 4.2);


φ_k — угол сдвига по фазе напряжения или ЭДС источника и периодической составляющей тока КЗ, который рассчитывают по формуле

$$\varphi_k = \operatorname{arctg} x_{1\Sigma} / r_{1\Sigma};$$

$t_{уд}$ — время от начала КЗ до появления ударного тока, с, равно

$$t_{уд} = 0,01 \frac{\pi/2 + \varphi_k}{\pi}.$$

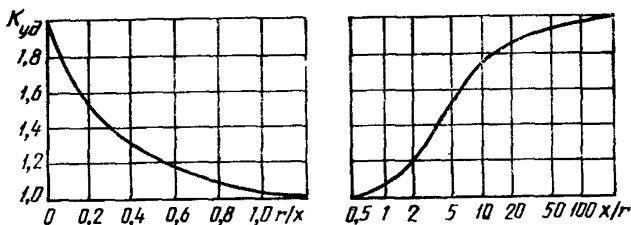Кривые зависимости ударного коэффициента $K_{уд}$ от отношений r/x и x/r



λ — индуктивное сопротивление цепи КЗ; r — активное сопротивление цепи КЗ

Черт. 1

5.2. При расчете ударного тока КЗ на выводах автономных источников, а также синхронных и асинхронных электродвигателей допускается считать, что:

ударный ток наступает через 0,01 с после начала КЗ;

амплитуда периодической составляющей тока КЗ в момент времени $t=0,01$ с равна амплитуде этой составляющей в начальный момент КЗ.

5.3. Ударный ток от асинхронного электродвигателя ($i_{уд.АД}$) в килоамперах рассчитывают с учетом затухания амплитуды периодической составляющей тока КЗ по формуле

$$i_{уд.АД} = \sqrt{2} I_{п0 АД} \left(e^{-\frac{0,01}{T_p}} + e^{-\frac{0,01}{T_a}} \right), \quad (20)$$

где T_p — расчетная постоянная времени затухания периодической составляющей тока статора, с;

T_a — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока статора, с.

При этом T_p и T_a допускается рассчитывать по формулам

$$T_p = \frac{x''_{АД} + x_{1кб}}{\omega_c f_2};$$

$$T_a = \frac{x_{AD} + x_{1KB}}{\omega_c(r_1 + r_{1KB})},$$

где ω_c — синхронная угловая частота, рад/с;

r_1 и r_2 — соответственно активное сопротивление статора и активное сопротивление ротора, приведенное к статору, которые допускается рассчитывать, как указано в приложении 7.

5.4. Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, не зависящие друг от друга ветви, то ударный ток КЗ ($i_{уд}$) определяют как сумму ударных токов отдельных ветвей по формуле

$$i_{уд} = \sum_{i=1}^m \sqrt{2} I_{no_i} (1 + e^{-t_{уд_i}/T_{ai}}), \quad (21)$$

где m — число независимых ветвей схемы;

T_{no_i} — начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в i -й ветви, кА;


$t_{уд_i}$ — время появления ударного тока в i -й ветви, с;

T_{ai} — постоянная времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ в i -й ветви, с.

6. РАСЧЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ ОТ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ

6.1. В сложных автономных системах расчет периодической составляющей тока КЗ от источников электроэнергии (синхронных генераторов) в произвольный момент времени следует выполнять путем решения соответствующей системы дифференциальных уравнений

Изменение периодической составляющей тока КЗ от синхронной машины

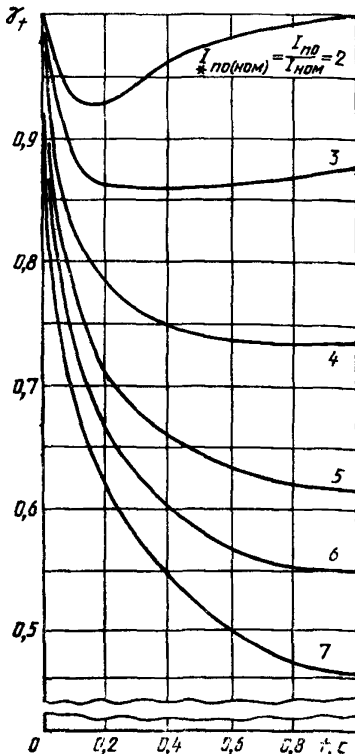

Черт. 2

переходных процессов с использованием ЭВМ.

6.2. В приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от автономных источников при радиальной схеме применяют кривые, приведенные на черт. 2. Расчетные кривые характеризуют изменение этой составляющей во времени при разных удаленностях точки КЗ. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т. е.

$$\gamma_t = \frac{I_{пт}}{I_{п0}} .$$

Удаленность точки КЗ от синхронной машины ($I_{п0(ном)}$) характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этой машины в начальный момент КЗ к ее номинальному току, т. е.

$$I_{п0(ном)} = \frac{I_{п0}}{I_{ном}}$$

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от синхронной машины (или нескольких однотипных синхронных машин, находящихся в одинаковых условиях по отношению к точке КЗ) ($I_{пт}$), следует определять по формуле

$$I_{пт} = \gamma_t I_{п0(ном)} I_{ном} , \quad (22)$$

причем при нескольких машинах под номинальным током следует понимать сумму номинальных токов всех машин.

7. РАСЧЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ ОТ СИНХРОННЫХ И АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ

7.1. Точный расчет периодической составляющей тока КЗ от синхронных и асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени следует выполнять путем решения системы дифференциальных уравнений переходных процессов.

7.2. При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от синхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют типовые кривые, приведенные на черт. 2.

7.3. При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют кривые, приведенные на черт. 3. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т. е.

$$\gamma_{тАД} = \frac{I_{птАД}}{I_{п0АД}}$$


Удаленность точки КЗ от асинхронного электродвигателя характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этого электродвигателя в начальный момент КЗ к его номинальному току

$$I_{п0(ном)}^* = \frac{I_{п0АД}}{I_{АДном}}$$

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от асинхронного электродвигателя ($I_{птАД}$) (или нескольких асинхронных электродвигателей, находящихся в одинаковых условиях по отношению к точке КЗ) рассчитывают по формуле

$$I_{птАД} = \gamma_{тАД} I_{п0(ном)}^* I_{номАД}. \quad (23)$$

Изменение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных двигателей

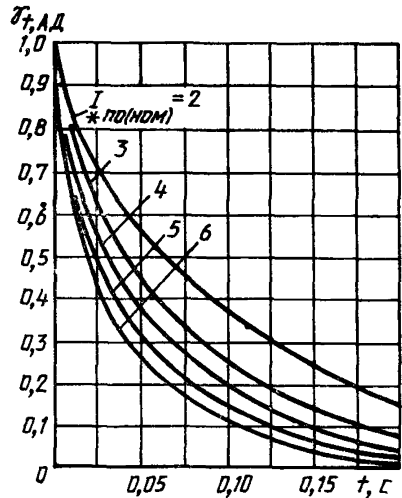

Черт. 3

8. РАСЧЕТ ТОКОВ НЕСИММЕТРИЧНЫХ КЗ

8.1. Составление схем замещения

8.1.1. Расчет токов несимметричных КЗ выполняют с использованием метода симметричных составляющих. При этом предварительно необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.

8.1.2. В схему замещения прямой последовательности должны быть введены все элементы расчетной схемы, причем при расчете

начального значения тока несимметричного КЗ автономные источники, синхронные и асинхронные электродвигатели, а также комплексная нагрузка должны быть введены сверхпереходными ЭДС и сверхпереходными сопротивлениями.

Схема замещения обратной последовательности также должна включать все элементы расчетной схемы. При этом ЭДС обратной последовательности синхронных и асинхронных машин, а также комплексной нагрузки, следует принимать равными нулю. Сопротивление обратной последовательности синхронных машин следует принимать по данным каталога, асинхронных машин — принимать равным сверхпереходному сопротивлению, а комплексных нагрузок — в соответствии с табл. 1.

Сопротивление обратной последовательности трансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных линий следует принимать равным сопротивлению прямой последовательности.

8.2. Расчет токов однофазного КЗ

8.2.1. Если электроснабжение электроустановки напряжением до 1 кВ осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор, то начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ от системы ($I_{\text{по}}^{(1)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по}}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} U_{\text{ср}} \text{НН}}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2}}, \quad (24)$$

где $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ определяют в соответствии с п. 3.2 настоящего стандарта;

$r_{0\Sigma}$ и $x_{0\Sigma}$ — суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления нулевой последовательности расчетной схемы относительно точки КЗ, мОм. Эти сопротивления равны:

$$r_{0\Sigma} = r_{0\text{т}} + r_{\text{р}} + r_{\text{ТА}} + r_{\text{кв}} + r_{\text{к}} + r_{0\text{ш}} + r_{0\text{кб}} + r_{0\text{вл}} + r_{\text{л}}$$

$$\text{и } x_{0\Sigma} = x_{0\text{т}} + x_{\text{р}} + x_{\text{ТА}} + x_{\text{кв}} + x_{0\text{ш}} + x_{0\text{кб}} + x_{0\text{вл}},$$

где $r_{0\text{т}}$ и $x_{0\text{т}}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности понижающего трансформатора;

$r_{0\text{ш}}$ и $x_{0\text{ш}}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности шинпровода;

$r_{0\text{кб}}$ и $x_{0\text{кб}}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности кабеля;

$r_{0\text{вл}}$ и $x_{0\text{вл}}$ — активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушной линии ($r_{0\text{вл}} = r_{1\text{вл}}$, $x_{0\text{вл}} \approx 3x_{1\text{вл}}$).

8.2.2. В электроустановках с автономными источниками энергии начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ ($I_{\text{по}}^{(1)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по}}^{(1)} = \frac{3E_{\phi}''}{\sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2}}, \quad (25)$$

где E_{ϕ}'' — эквивалентная сверхпереходная ЭДС автономных источников, В, которую определяют в соответствии с п. 3.4.

Значения $r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ определяют в соответствии с п. 3.4, а $r_{0\Sigma}$ и $x_{0\Sigma}$ — по п. 8.2.1.

8.2.3. Начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ с учетом синхронных и асинхронных электродвигателей в килоамперах рассчитывают, как указано в п. 8.2.2.

8.2.4. При необходимости определения периодической составляющей тока однофазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разд. 2, 6 и 7.

8.3. Расчет токов двухфазного КЗ

8.3.1. При электроснабжении электроустановок напряжением до 1 кВ от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ ($I_{\text{по}}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по}}^{(2)} = \frac{U_{\text{ср.ЛН}}}{2 \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (26)$$

где

$$\begin{aligned} r_{1\Sigma} &= r_{\tau} + r_{\rho} + r_{\text{ТА}} + r_{\text{кв}} + r_{\text{ш}} + r_{\text{к}} + r_{1\text{кб}} + r_{1\text{вл}} + r_{\text{л}}/2; \\ x_{1\Sigma} &= x_{\text{с}} + x_{\text{т}} + x_{\rho} + x_{\text{ТА}} + x_{\text{кв}} + x_{\text{ш}} + x_{1\text{кб}} + x_{1\text{вл}}. \end{aligned}$$

8.3.2. В электроустановках с автономными источниками энергии начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ ($I_{\text{по}}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по}}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} E_{\phi}''}{2 \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}. \quad (27)$$

8.3.3. Начальное значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ с учетом асинхронных электродвигателей ($I_{\text{под}}^{(2)}$) в килоамперах рассчитывают по формуле

$$I_{\text{по АД}}^{(2)} = \frac{\sqrt{3} E_{\text{ф}\Sigma}''}{2 \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}}, \quad (28)$$

где $E_{\text{ф}\Sigma}''$ — эквивалентная ЭДС асинхронных электродвигателей и источника электроэнергии, В;

$r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — суммарные активное и индуктивное сопротивления относительно точки КЗ (с учетом параметров асинхронных электродвигателей), мОм.

8.3.4. Начальное действующее значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ с учетом синхронных электродвигателей в килоамперах определяют, как указано в п. 8.3.3.

8.3.5. При необходимости определения периодической составляющей тока двухфазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разд. 6 и 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ

1. Необходимые для расчетов токов КЗ параметры шинопроводов могут быть взяты из нормативно-технической документации или получены расчетным методом. Параметры шинопроводов серии ШМА и ШРА даны в табл. 3.

Активное сопротивление одной фазы шинопровода ($r_{\text{ш}}$) в миллиомах при температуре ϑ рассчитывают по формуле

$$r_{\text{ш}} = \rho_{\text{норм}} \frac{l}{s} \cdot \frac{T + \vartheta}{T + \vartheta_{\text{норм}}} K_{\text{д}} \cdot 10^3, \quad (29)$$

где $\rho_{\text{норм}}$ — удельное сопротивление материала шины при нормированной температуре $\vartheta_{\text{норм}}$, Ом·мм²/м;

$\vartheta_{\text{норм}}$ — нормированная температура, при которой задано удельное сопротивление, °С;

l — длина шины одной фазы, м;

s — сечение шины, мм²;

T — постоянная, зависящая от материала проводника, °С: для твердотянутой меди $T = 242$ °С; для отожженной меди $T = 234$ °С; для алюминия $T = 236$ °С;

$K_{\text{д}}$ — коэффициент добавочных потерь, учитывающий влияние поверхности эффекта, эффекта близости, а также добавочных потерь от расположенных вблизи металлических элементов.

Значение коэффициента добавочных потерь можно оценить, исходя из результатов экспериментальных исследований токопроводов аналогичных конструкций или рассчитать (приблизительно) по формуле

$$K_d \approx K_\vartheta K_6 K_{пэ},$$

где K_ϑ — коэффициент, учитывающий изменение температуры шины (значения K_ϑ приведены в приложении 3);

K_6 — коэффициент близости;

$K_{пэ}$ — коэффициент поверхностного эффекта.

Таблица 3

Параметры комплектных шинопроводов

Тип шинопровода	Номинальное напряжение, кВ	Номинальный ток, А	Сопротивление фазы, мОм/м		Сопротивление нулевого проводника, мОм/м	
			r_1	x_1	$r_{нп}$	$x_{нп}$
ШМА4—1250	0,38/0,66	1250	0,034	0,016	0,054	0,053
ШМА4—1600	0,38/0,66	1600	0,030	0,014	0,037	0,042
ШМА4—3200	0,38/0,66	3200	0,010	0,005	0,064	0,035
ШМА68П	0,38/0,66	2500	0,020	0,020	0,070	0,046
ШМА68П	0,38/0,66	4000	0,013	0,015	0,070	0,045
ШРА73	0,38	250	0,210	0,210	0,120	0,218
ШРА73	0,38	400	0,150	0,170	0,162	0,164
ШРА73	0,38	630	0,1	0,13	0,162	0,164

Значения коэффициентов K_6 и $K_{пэ}$ для медных и алюминиевых шин зависят от размеров поперечного сечения, расположения и числа шин. Для одиночных шин прямоугольного сечения, имеющих размеры $25 \times 3 - 100 \times 10$ мм, при расположении шин «на ребро» значения коэффициента $K_{пэ}$ составляют 1,02—1,1. Значения коэффициента $K_{пэ}$ для пакетов шин допускается принимать как для одиночных шин.

Коэффициент добавочных потерь K_d для алюминиевых шин сечением 100×10 мм² в зависимости от числа шин n должен иметь следующие значения: при $n=1$ $K_d \approx 1,18$; при $n=2$ $K_d \approx 1,25$; при $n=3$ $K_d \approx 1,6$; при $n=4$ $K_d \approx 1,72$.

При прокладке шинопровода в галерее или туннеле коэффициент добавочных потерь следует брать на 0,25 больше, чем при его прокладке на открытом воздухе.

2. Индуктивное сопротивление прямой последовательности фазы шинопровода ($x_{1ш}$) в миллиомах на метр рассчитывают по формуле

$$x_{1ш} = 0,1451g \frac{d}{g_0}, \quad (30)$$

где d — расстояние между шинами, м;
 g_0 — среднее геометрическое расстояние, м, рассчитываемое по одной из приведенных ниже формул.

1) для шины прямоугольного сечения

$$g_0 = 0,22(b+h),$$

где b и h — размеры сторон прямоугольника;

2) для шины квадратного сечения:

$$g_0 = 0,45b,$$

где b — размер стороны квадрата;

3) для трубчатой шины квадратичного сечения

$$g_0 = 0,58C_{\text{вн}},$$

где $b_{\text{вн}}$ — размер наружной (внешней) стороны квадратного сечения;

C — коэффициент, значения которого должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Значения коэффициента C

Отношение внутреннего радиуса трубы круглого сечения к внешнему радиусу или внутренней стороне трубы квадратного сечения к внешней стороне	Значение коэффициента C
0,1	0,78
0,2	0,79
0,3	0,81
0,4	0,83
0,5	0,85
0,6	0,88
0,7	0,91
0,8	0,94
0,9	0,97
1,0	1,00

Среднее геометрическое расстояние g_0 для пакета шин можно рассчитать по следующим формулам:

1) для двухполосного пакета:

$$g_0 = \sqrt{0,22(b+h)dk},$$

где b и h — соответственно толщина и ширина одной полосы шины (см. черт. 4), мм;

d — расстояние между продольными осями (центрами масс) сечений шин пакета (см. черт. 4), мм;

k — коэффициент, зависящий от отношения d_{12}/h , его определяют по кривой, приведенной на черт. 4;

2) для трехполосного пакета


$$\ln g_0 = \frac{1}{9} [3 \ln 0,22(b+h) + 2 \ln d_{12} k_{12} + 2 \ln d_{23} k_{23} + 2 \ln d_{13} k_{13}],$$

где d_{12} , d_{23} и d_{13} — расстояния между центрами масс сечений соответствующих шин пакета;

k_{12} , k_{23} и k_{13} — коэффициенты, зависящие от отношения d_{12}/h , d_{23}/h , d_{13}/h и определяемые по кривой, приведенной на черт. 4.

Значения средних геометрических расстояний (g_0) наиболее употребляемых пакетов шин с зазорами между шинами, равными толщине шины, должны соответствовать приведенным в табл. 5.

Коэффициент k для определения среднего геометрического расстояния между шинами прямоугольного сечения

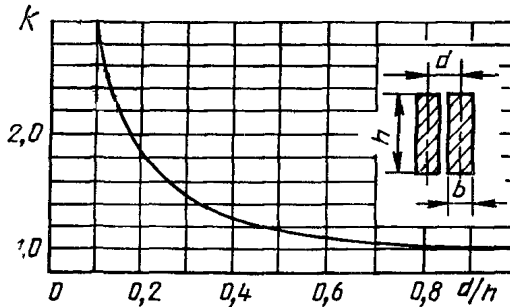

Черт 4

Таблица 5

Значения g_0 некоторых пакетов шин

Сечение пакета, мм ²	g_0 , см
2(80×10)	1,53
2(100×10)	3,0
2(120×10)	3,45
3(80×10)	2,99
3(100×10)	3,50
3(120×10)	3,95

3. В качестве допустимой (расчетной) температуры нагрева шинпровода в продолжительном режиме следует принимать $\vartheta = 70^\circ\text{C}$

4. Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности фазы шинпровода ($r_{0ш}$ и $x_{0ш}$) в миллиомах на метр принимают (ориентировочно)

$$r_{0ш} = r_{1ш} + 3r_{ип};$$

$$x_{0ш} = (7,5 \div 9,4)x_{1ш}.$$

АКТИВНЫЕ И ИНДУКТИВНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Таблица 6

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	10,95	0,579
3×6	6,41	0,087	7,69	0,523
3×10	3,84	0,082	5,04	0,461
3×16	2,4	0,078	3,52	0,406
3×25	1,54	0,062	2,63	0,359
3×35	1,1	0,061	2,07	0,298
3×50	0,769	0,06	1,64	0,257
3×70	0,549	0,059	1,31	0,211
3×95	0,405	0,057	1,06	0,174
3×120	0,32	0,057	0,92	0,157
3×150	0,256	0,056	0,78	0,135
3×185	0,208	0,056	0,66	0,122
3×240	0,16	0,055	0,553	0,107

Таблица 7

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	11,6	1,24
3×6	6,41	0,087	8,38	1,2
3×10	3,84	0,082	5,78	1,16
3×16	2,4	0,078	4,32	1,12
3×25	1,54	0,062	3,44	1,07
3×35	1,1	0,061	2,96	1,01
3×50	0,769	0,06	2,6	0,963
3×70	0,549	0,059	2,31	0,884
3×95	0,405	0,057	2,1	0,793
3×120	0,32	0,057	1,96	0,742
3×150	0,256	0,056	1,82	0,671
3×185	0,208	0,056	1,69	0,606
3×240	0,16	0,055	1,55	0,535

Таблица 8

**Параметры кабеля с алюминиевыми жилами
в непроводящей оболочке**

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление трехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4	9,61	0,092	11,7	2,31
3×6	6,41	0,087	8,51	2,274
3×10	3,84	0,082	5,94	2,24
3×16	2,4	0,078	4,5	2,2
3×25	1,54	0,062	3,64	2,17
3×35	1,1	0,061	3,3	2,14
3×50	0,769	0,06	2,869	2,08
3×70	0,549	0,059	2,649	2,07
3×95	0,405	0,057	2,505	2,05
3×120	0,32	0,057	2,42	2,03
3×150	0,256	0,056	2,36	2,0

Таблица 9

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	10,87	0,57
3×6+1×4	6,41	0,094	7,6	0,463
3×10+1×6	3,84	0,088	4,94	0,401
3×16+1×10	2,4	0,084	3,39	0,336
3×25+1×16	1,54	0,072	2,41	0,256
3×35+1×16	1,1	0,068	1,93	0,232
3×50+1×25	0,769	0,066	1,44	0,179
3×70+1×35	0,549	0,065	1,11	0,145
3×95+1×50	0,405	0,064	0,887	0,124

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	11,52	1,13
3×6+1×4	6,41	0,094	8,28	1,05
3×10+1×6	3,84	0,088	5,63	0,966
3×16+1×10	2,4	0,084	4,09	0,831
3×25+1×16	1,54	0,072	3,08	0,668
3×35+1×16	1,1	0,068	2,63	0,647
3×50+1×25	0,769	0,066	2,1	0,5
3×70+1×35	0,549	0,065	1,71	0,393
3×95+1×50	0,405	0,064	1,39	0,317
3×120+1×50	0,32	0,064	1,27	0,301
3×150+1×70	0,256	0,063	1,05	0,248
3×185+1×70	0,208	0,063	0,989	0,244

Таблица 11

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке

Сечение кабеля, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля в непроводящей оболочке мОм/м			
	$r_1=r_2$	$x=x_2$	r_0	x_0
3×4+1×2,5	9,61	0,098	11,71	2,11
3×6+1×4	6,41	0,094	8,71	1,968
3×10+1×6	3,84	0,088	5,9	1,811
3×16+1×10	2,4	0,084	4,39	1,558
3×25+1×16	1,54	0,072	3,42	1,268
3×35+1×16	1,1	0,068	2,97	1,241
3×50+1×25	0,769	0,066	2,449	0,949
3×70+1×35	0,549	0,065	2,039	0,741
3×95+1×50	0,405	0,064	1,665	0,559
3×120+1×50	0,32	0,064	1,54	0,545
3×150+1×70	0,256	0,063	1,276	0,43

Таблица 12

Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке *

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопrotивление трехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×6	3,54	0,094	4,07	1,69
3×10	2,13	0,088	2,66	1,65
3×16	1,33	0,082	1,86	1,61
3×25	0,85	0,082	1,38	1,57
3×35	0,61	0,079	1,14	1,54
3×50	0,43	0,078	0,96	1,51
3×70	0,3	0,065	0,83	1,48
3×95	0,22	0,064	0,75	1,45
3×120	0,18	0,062	0,71	1,43
3×150	0,14	0,061	0,67	1,41
3×185	0,115	0,061	0,65	1,39
3×240	0,089	0,06	0,62	1,36

* Заземление выполнено медным проводом сечением 120 мм².

Таблица 13

Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопrotивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	$r_1=r_2$	$x_1=x_2$	r_0	x_0
3×6+1×4	3,54	0,1	4,19	1,55
3×10+1×6	2,13	0,095	2,82	1,46
3×16+1×10	1,33	0,09	2,07	1,31
3×25+1×16	0,85	0,089	1,63	1,11
3×35+1×16	0,61	0,086	1,37	1,09
3×50+1×25	0,43	0,086	1,18	0,88
3×70+1×25	0,3	0,073	1,05	0,851
3×70+1×35	0,3	0,074	1,01	0,654
3×95+1×35	0,22	0,072	0,92	0,69
3×95+1×50	0,22	0,072	0,84	0,54
3×120+1×35	0,18	0,07	0,88	0,68
3×120+1×70	0,18	0,07	0,7	0,47
3×150+1×50	0,14	0,07	0,74	0,54
3×150+1×70	0,14	0,07	0,66	0,42
3×185+1×50	0,115	0,069	0,7	0,54
3×185+1×95	0,115	0,069	0,54	0,34

Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке

Сечение токопроводящей жилы, мм ²	Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 °С			
	$r_1=r_2$	$\lambda_1=\lambda_2$	r_0	x_0
4×6	3,54	0,1	4,24	1,49
4×10	2,13	0,095	2,88	1,34
4×16	1,33	0,09	2,10 ²	1,14
4×25	0,85	0,089	1,63	0,91
4×35	0,61	0,086	1,33	0,74
4×50	0,43	0,086	1,05	0,58
4×70	0,3	0,073	0,85	0,42
4×95	0,22	0,072	0,66	0,35
4×120	0,18	0,07	0,54	0,31
4×150	0,14	0,07	0,45	0,28
4×185	0,115	0,069	0,37	0,27

УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Значения коэффициента, учитывающего увеличение активного сопротивления медного кабеля при нагреве его током КЗ, определяют в зависимости от сечения кабеля, тока КЗ и продолжительности КЗ по кривым, приведенным на черт. 5 или 6, а алюминиевого кабеля — по кривым, приведенным на черт 7 или 8.


Данные, указанные на черт. 5—8, получены при следующих расчетных условиях: КЗ происходит в радиальной схеме, содержащей ветвь (трансформатор, кабель) с источником неизменной по амплитуде ЭДС, температура кабеля изменяется от $\vartheta_{нач} = 20^\circ\text{C}$ до $\vartheta_{доп\text{к}} = 200^\circ\text{C}$, продолжительность КЗ ($t_{откл}$) составляет 0,2; 0,6; 1,0; 1,5 с

Температуру нагрева кабеля определяют с помощью уравнения нагрева однородного проводника при адиабатическом процессе, преобразованного к виду

$$\frac{d\vartheta}{dt} = \frac{I_{пт}^2 \rho_{\vartheta}}{s \lambda g c_0 \left[1 + \frac{\beta}{\sigma \rho_{\vartheta\text{норм}}} (\rho_{\vartheta} - \rho_{\vartheta\text{норм}}) \right]}$$


- где $I_{пт}$ — ток КЗ к моменту времени t , кА,
 ρ_{ϑ} и $\rho_{\vartheta\text{норм}}$ — удельные сопротивления, Ом·м, материала кабеля при температуре ϑ и начальной нормированной температуре $\vartheta_{норм}$;
 s — сечение кабеля, мм²,
 λ — плотность материала проводника, кг/м³,
 g — ускорение силы тяжести, м/с²,
 c_0 — удельная теплоемкость материала кабеля при температуре $\vartheta_0 = \vartheta_{нач} = \vartheta_{норм}$, Дж/(кг·К)
 β — температурный коэффициент теплоемкости, 1/К;
 α — температурный коэффициент удельного сопротивления, 1/К

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)

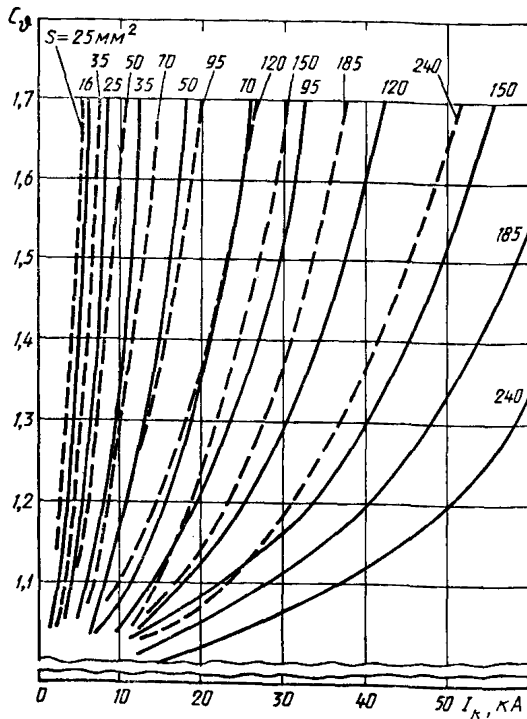


Черт. 5

Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 1,0 с (сплошные линии) и 1,5 с (пунктирные линии)

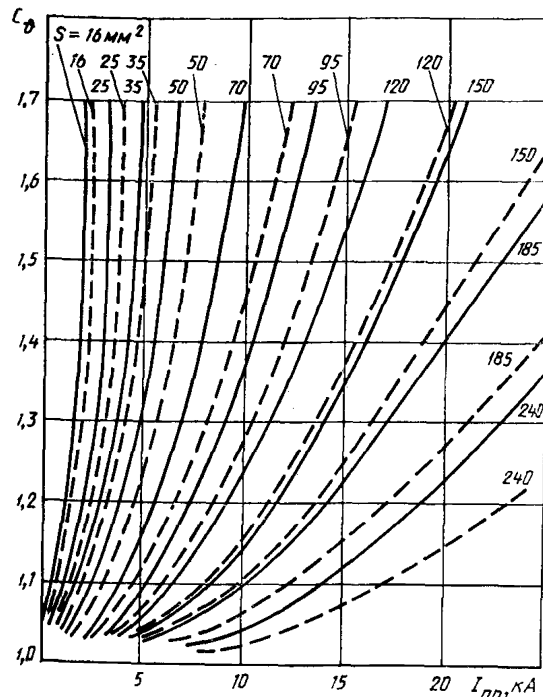


Черт. 6

Зависимости коэффициента увеличения
активного сопротивления кабелей разных
сечений с алюминиевыми жилами от тока КЗ
при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные
линии) и 0,6 с (пунктирные линии)

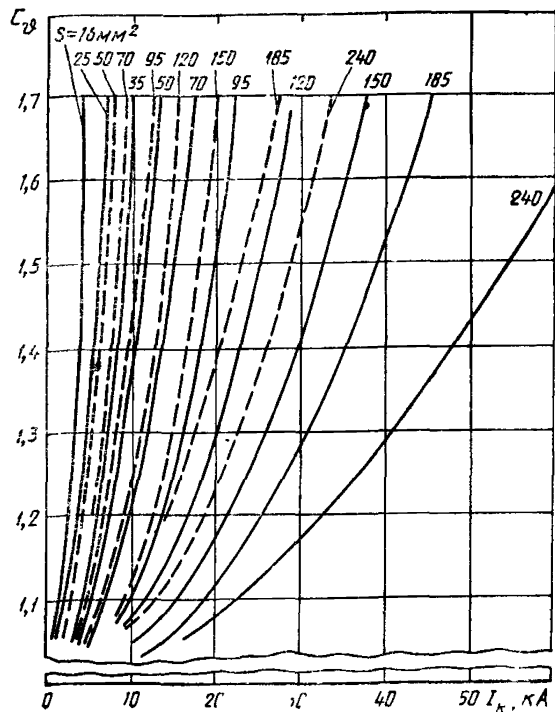

Черт. 7

Зависимость коэффициента увеличения активного
сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами
от тока КЗ при продолжительностях КЗ 1,5 с
(сплошные линии) и 1.0 с (пунктирные линии)

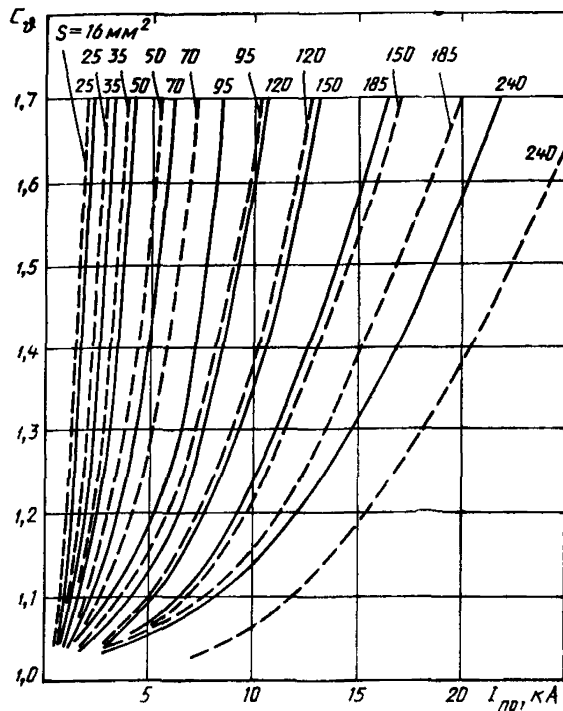

Черт. 8

Изменение удельного сопротивления материала кабеля при повышении температуры определяют по выражению

$$\rho_{\vartheta} = \rho_{\vartheta_{\text{норм}}} c_{\vartheta},$$

где

$$c_{\vartheta} = \frac{T + \vartheta}{T + \vartheta_0}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ОТКРЫТО НА ИЗОЛЯТОРАХ, И ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

1. Расчетное сопротивление проводов

1.1. Активное сопротивление прямой последовательности одной фазы проводника (r) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r = c_{\vartheta} K_c K_{\text{пз}} \rho_{\vartheta_{\text{норм}}} \frac{l}{s} \cdot 10^3, \quad (31)$$

где c_{ϑ} — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления с повышением температуры (см. приложение 2). В качестве расчетной температуры нагрева для проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией принимают $\vartheta = 65^\circ\text{C}$;

$K_c = 1,02$ — коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления многопроволочных жил проводов и кабелей вследствие скрутки. Для однопроволочных проводов $K_c = 1,0$;

$K_{\text{пз}}$ — коэффициент поверхностного эффекта при переменном токе. Для медных и алюминиевых проводов коэффициент принимают равным единице;

$\rho_{\vartheta_{\text{норм}}}$ — удельное сопротивление провода при $\vartheta = 20^\circ\text{C}$. Для медных проводов

$\rho_{\vartheta_{\text{норм}}} = 0,0178 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$, для алюминиевых проводов

$\rho_{\vartheta_{\text{норм}}} = 0,02994 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$;

s — сечение проводника, мм^2 ;

l — длина проводника, м.

1.2. Индуктивное сопротивление прямой последовательности (x) одной фазы провода круглого сечения в миллиомах на метр рассчитывают по формуле

$$x = 0,145 \lg \frac{a}{R_{\text{п}}}, \quad (32)$$

где a — расстояние между проводниками, м;

$R_{\text{п}}$ — радиус проводника, м.

1.3. Если фазный и нулевой проводники выполнены из круглых проводов одинакового сечения и проложены параллельно, то индуктивное сопротивление цепи фаза — нуль ($x_{\phi-n}$) в миллиомах на метр рассчитывают по формуле


$$x_{\phi-n} = 0,29 \lg \frac{a}{R_{\Pi}} \quad (33)$$

При прямоугольной форме сечения нулевого проводника сопротивление цепи фаза — нуль определяют по сечению фазного проводника.

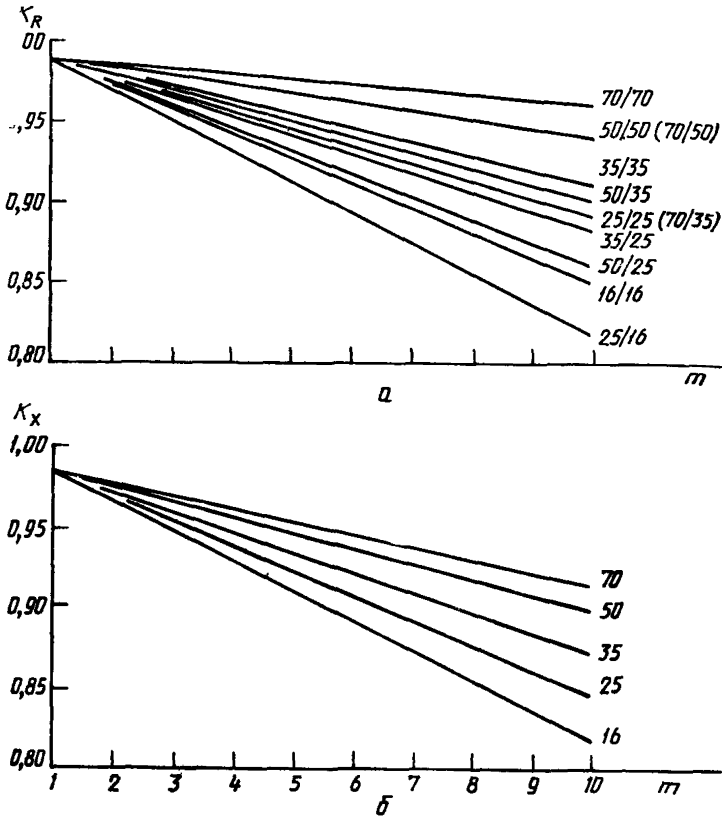1.4. Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушных линий, имеющих нулевой провод с повторным заземлением, зависят от числа заземлений и коэффициента сезонности.

При определении активного и индуктивного сопротивлений петли фазный провод — нулевой провод ($r_{\phi-n}$, $x_{\phi-n}$) используют соответственно формулы 31 и 33 или расчетные данные, приведенные в табл. 15. Активное и индуктивное сопротивления петли с промежуточными заземлениями определяют умножением расчетных сопротивлений на соответствующие поправочные коэффициенты K_R и K_x в зависимости от числа промежуточных заземлений (m), черт. 9, и на коэффициент сезонности $K_{сз}$ (табл. 16). Значения коэффициента K_R на рис. 9а даны при разных сечениях проводов петли — фазного (указаны в числителе) и нулевого (указаны в знаменателе), а K_x на рис. 9б — при разных сечениях нулевого и любых сечениях фазного провода.

Поправочные коэффициенты (K_R и K_X) к активному
и индуктивному сопротивлениям петли
«фазовый провод — нулевой провод воздушной линии»



Примечания:

1. На верхнем рисунке справа от кривых даны сечения проводов петли: в числителе — фазового провода, в знаменателе — нулевого провода.

2. На нижнем рисунке справа от кривых даны сечения нулевых проводов петли. Эти кривые можно с достаточной точностью использовать при всех возможных сочетаниях сечений фазового и нулевого проводов.

Черт. 9

**Значения сопротивления петли «фазный провод — нулевой провод»
без учета заземляющих устройств**

Сечение фазного провода, мм ²	Активное (в числителе) и индуктивное (в знаменателе) сопротивления петли, мОм, при сечении нулевого провода, мм ²				
	16	25	35	50	70
16	$\frac{3,68}{0,68}$	—	—	—	—
25	$\frac{2,98}{0,67}$	$\frac{2,28}{0,66}$	—	—	—
35	—	$\frac{1,99}{0,65}$	$\frac{1,70}{0,64}$	—	—
50	—	$\frac{1,73}{0,64}$	$\frac{1,44}{0,63}$	$\frac{1,18}{0,62}$	—
70	—	—	$\frac{1,27}{0,62}$	$\frac{1,01}{0,61}$	$\frac{0,84}{0,60}$

Т а б л и ц а 16

**Признаки климатических зон и значения
сезонного коэффициента $K_{сз}^*$**

Данные, характеризующие климатические зоны, и тип применяемых электродов	Климатические зоны			
	1	2	3	4

1. Климатические признаки зон

1. Средняя многолетняя температура (январь), °С	(-15) — (-20)	(-10) — (-14)	0 — (-10)	0 — (+15)
2. Средняя многолетняя высшая температура (июль), °С	(+16) — (+18)	(+18) — (+22)	(+22) — (+24)	(+24) — (+26)
3. Продолжительность заморзания вод, сут.	170—190	150	100	0

2. Значение коэффициента $K_{сз}$

4. Вертикальные электроды длиной 3 м при глубине заложения их вершины 0,7—0,8 м	0,61	0,67	0,77	0,91
5. То же, при длине электродов 5 м	0,74	0,80	0,87	0,91

Продолжение табл. 16

Данные, характеризующие климатические зоны, и тип применяемых электродов	Климатические зоны			
	1	2	3	4
6. То же, для горизонтальных электродов длиной 10 м при глубине заложения 0,7—0,8 м	0,18	0,28	0,4	0,67

* Сезонный коэффициент определяет снижение сопротивления по сравнению с максимальным сопротивлением в сезон промерзания или высыхания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЯ

Значения переходных сопротивлений контактных соединений кабелей, разъемных контактов коммутационных аппаратов и шинопроводов в миллиомах приведены соответственно в табл. 17—19.

Таблица 17

Сопротивления контактных соединений кабелей

Сечение алюминиевого кабеля, мм ²	16	25	35	50	70	95	120	150	240
Сопротивление, мОм	0,085	0,064	0,056	0,043	0,029	0,027	0,024	0,021	0,012

Таблица 18

Сопротивления контактных соединений шинопроводов

Номинальный ток, А	250	400	630	1600	2500	4000
Серия шинопроводов	ШРА-73	ШРА-73	ШРА-73	ШМА-73	ШМА-68Н	ШМА-68Н
Сопротивление контактного соединения, мОм	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002	0,001

**Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов
коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ**

Номинальный ток аппарата, А	Активное сопротивление, мОм, разъемных соединений		
	автоматического выключателя	рубильника	разъединителя
50	1,30	—	—
70	1,00	—	—
100	0,75	0,50	—
150	0,65	—	—
200	0,60	0,40	—
400	0,40	0,20	0,20
600	0,25	0,15	0,15
1000	0,12	0,08	0,08
3000	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

При отсутствии данных изготовителя об индуктивных (x_{TA}) и активных (r_{TA}) сопротивлениях измерительных трансформаторов тока допускается использовать значения, приведенные в табл. 20.

Таблица 20

Сопротивления первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока

Коэффициент трансформации трансформатора тока	Сопротивление первичной обмотки многовиткового трансформатора, мОм, класса точности			
	I		3	
	x_{TA}	r_{TA}	x_{TA}	r_{TA}
20/5	67	42	17	19
30/5	30	20	8	8,2
40/5	17	11	4,2	4,8
50/5	11	7	2,8	3
75/5	4,8	3	1,2	1,3
100/5	2,7	1,7	0,7	0,75
150/5	1,2	0,75	0,3	0,33
200/5	0,67	0,42	0,17	0,19
300/5	0,3	0,2	0,08	0,088
400/5	0,17	0,11	0,04	0,05
500/5	0,07	0,05	0,02	0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

При отсутствии данных изготовителей об индуктивных ($x_{кв}$) и активных ($r_{кв}$) сопротивлениях катушек расцепителей и переходных сопротивлениях подвижных контактов автоматических выключателей допускается использовать значения этих сопротивлений, приведенные в табл. 21.

Таблица 21

Сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей

Номинальный ток выключателя, А	Сопротивление катушки и контакта, мОм	
	$r_{кв}$	$x_{кв}$
50	7	4,5
70	3,5	2
100	2,15	1,2
140	1,3	0,7
200	1,1	0,5
400	0,65	0,17
600	0,41	0,13
1000	0,25	0,1
1600	0,14	0,08
2500	0,13	0,07
4000	0,1	0,05

Примечание. В таблице указаны суммарные сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей (серий А 3700 «Электрон» и ВА), для которых эти сопротивления зависят от их номинального тока и не зависят от типа выключателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

При расчете периодической составляющей тока КЗ, обусловленного асинхронными электродвигателями напряжением до 1 кВ, необходимо учитывать не только их индуктивные, но и активные сопротивления.

Суммарное активное сопротивление, характеризующее асинхронный электродвигатель в начальный момент КЗ ($r_{АД}$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_{АД} = r_1 + 0,96r_2, \quad (35)$$

где r_1 — активное сопротивление статора, мОм;

r_2° — активное сопротивление ротора, приведенное к статору, при этом r_2° в миллиомах рассчитывают по формуле

$$r_2^{\circ} = \frac{0,36 M_{п} (P_{ном} + P_{мх})}{I_{п}^2 I_{ном}^2 (1 - s_{ном})} \cdot 10^6, \quad (36)$$

где $M_{п}^*$ — кратность пускового момента электродвигателя по отношению к его номинальному моменту;

$P_{ном}$ — номинальная мощность электродвигателя, кВт;

$P_{мх}$ — механические потери в электродвигателе (включая добавочные потери), кВт;

$I_{п}^*$ — кратность пускового тока электродвигателя по отношению к его номинальному току;

$I_{ном}$ — номинальный ток электродвигателя, А;

$s_{ном}$ — номинальное скольжение, отн. ед.

Активное сопротивление статора электродвигателя (r_1) в миллиомах, если оно не задано изготовителем, рассчитывают по формуле

$$r_1 = \frac{s_{ном}}{100} \cdot \frac{U_{ном}^2 \cos \varphi_{ном}}{P_{ном}}, \quad (37)$$

где $s_{ном}$ — номинальное скольжение асинхронного электродвигателя, %.

Сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного электродвигателя ($x_{Ад}''$) в миллиомах рассчитывают по формуле

$$x_{Ад}'' = \sqrt{\left(\frac{U_{ф.ном}}{I_{п} I_{ном}} \cdot 10^3 \right)^2 - r_{Ад}^2}, \quad (38)$$

где $U_{ф.ном}$ — номинальное фазное напряжение электродвигателя, В.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Рекомендуемое

ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ


1. В состав комплексной нагрузки могут входить асинхронные и синхронные электродвигатели, преобразователи, электротермические установки, конденсаторные батареи, лампы накаливания и газоразрядные источники света.

2. При определении начального значения периодической составляющей тока КЗ комплексную нагрузку в схему прямой последовательности следует вводить эквивалентной сверхпереходной ЭДС $E_{НГ}''$ и сопротивлением прямой последовательности $Z_{1НГ}$, а в схему обратной и нулевой последовательностей — сопротивлениями обратной $Z_{2НГ}$ и нулевой $Z_{0НГ}$ последовательностей.

Зависимость параметров комплексной нагрузки

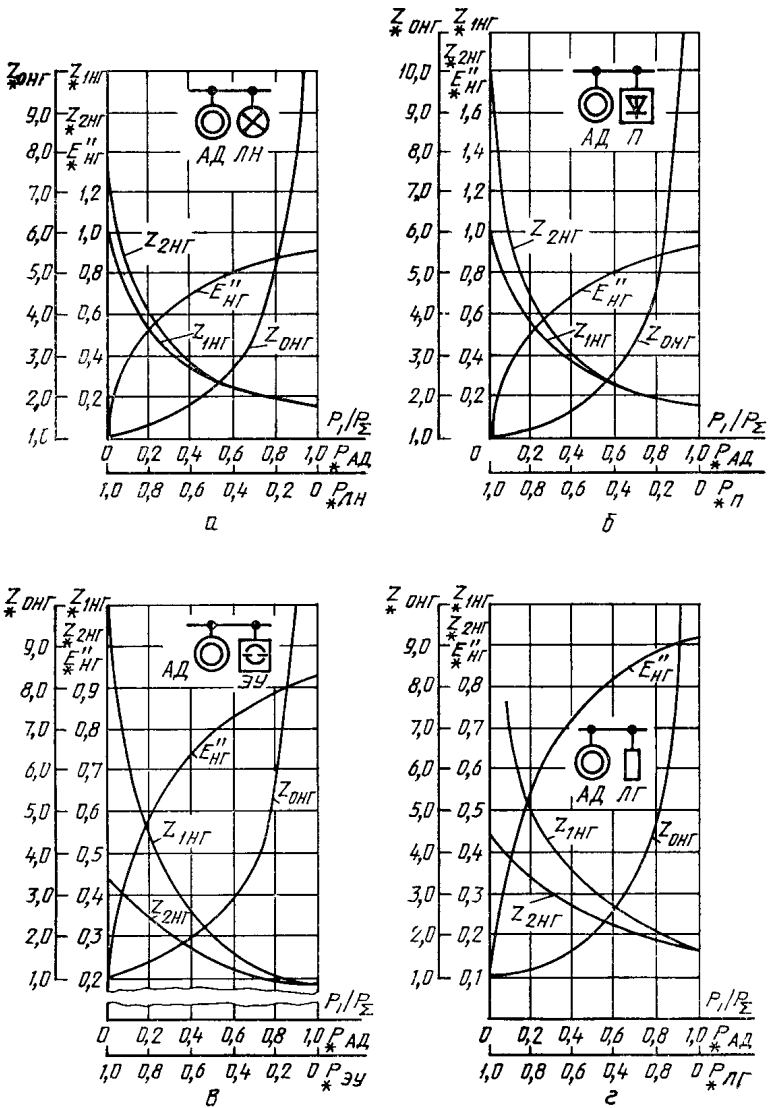 $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$, $Z_{0НГ}$, $E_{НГ}$ от ее состава

Зависимость параметров комплексной нагрузки $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$, $Z_{0НГ}$, $E_{НГ}''$ от ее состава

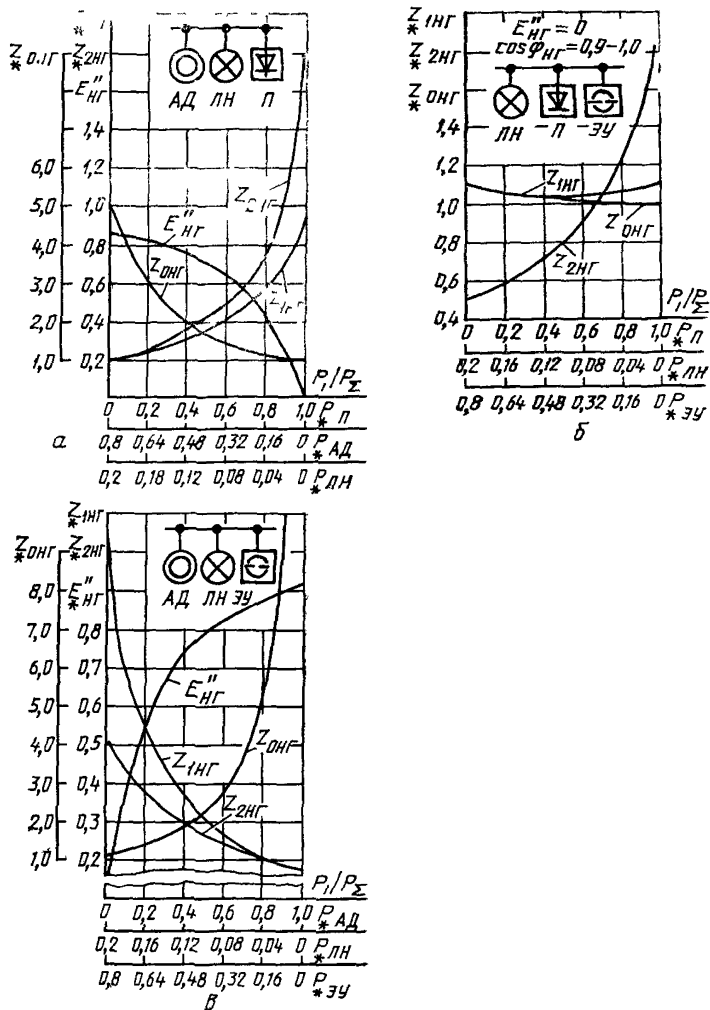

Черт. 11

3 Значения модулей полных сопротивлений $Z_{1НГ}$, $Z_{2НГ}$ и $Z_{0НГ}$, а также эквивалентной сверхпереходной ЭДС комплексной нагрузки $E''_{НГ}$ в относительных единицах при отсутствии других, более полных данных, могут быть определены по кривым, приведенным на черт. 10 и 11 в зависимости от относительного состава потребителей узла нагрузки P_i/P_{Σ} , где P_{Σ} — суммарная номинальная активная мощность нагрузки, кВт; P_i — установленная мощность i потребителя нагрузки, кВт ($P_{*АД}$ — асинхронные двигатели, $P_{*СД}$ — синхронные двигатели, $P_{*ЛН}$ — лампы накаливания, $P_{*Э.у}$ — электротермические установки, $P_{*ЛГ}$ — газонаполненные лампы, $P_{*П}$ — преобразователи).

Сопротивление прямой (обратной, нулевой) последовательности $Z_{*1НГном}$ ($Z_{*2НГном}$, $Z_{*0НГном}$) в относительных единицах при номинальных условиях допускается рассчитывать по формуле

$$Z_{*1НГном} = S_{\Sigma} \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\sqrt{r_{1i}^2 + x_{1i}^2}}}, \quad (39)$$

где r_{1i} и x_{1i} — активная и индуктивная составляющие сопротивления прямой (обратной, нулевой) последовательности i -го потребителя, включая составляющие сопротивления элементов, связывающих потребитель с шинами узла (до 1 кВ); их значения в относительных единицах при суммарной номинальной мощности S_{Σ} , кВ/А, и среднем номинальном напряжении той ступени напряжения сети, где она присоединена, приведены в табл. 1;

S_i — полная установленная мощность i -го потребителя нагрузки, кВ·А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Рекомендуемое

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДУГИ НА ТОК КЗ

1. Учет электрической дуги в месте КЗ рекомендуется производить введением в расчетную схему активного сопротивления дуги r_d .

2. Переходное активное сопротивление дуги в месте КЗ (r_d) в миллиомах зависит в основном от тока КЗ и длины дуги и рассчитывается по формуле

$$r_d = 16 \frac{\sqrt{I_d}}{I_{под}^{0,85}}, \quad (40)$$

где $I_{под}$ — начальное действующее значение периодической составляющей тока в месте КЗ, кА, определяемое с учетом сопротивления дуги;

l_d — длина дуги, см, которая может быть принята равной:

$$l_d = 4a \text{ при } a < 5 \text{ мм;}$$

$$l_d = 20,41\pi \frac{a}{z} e^{-0,15r_{\Sigma}/x_{\Sigma}} \text{ при } a = (5 \div 50) \text{ мм;}$$

$$l_d = a \text{ при } a > 50 \text{ мм.}$$

где r_{Σ} и x_{Σ} — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивление цепи КЗ, мОм;

a — расстояние между фазами проводников, мм.

Для электроустановок 0,4 кВ активное сопротивление электрической дуги может быть определено по кривым, приведенным на черт. 12—22.

На черт. 12—21 представлены расчетные кривые зависимости активного сопротивления дуги r_d от площади сечения (s) и длины алюминиевого кабеля ($l_{кб}$), определяемой расстоянием от выводов низшего напряжения (0,4 кВ) трансформаторов различной мощности до места КЗ. Кривые построены с использованием формулы (40) при трехфазном и однофазном КЗ и при $l_d = 3a$

На черт. 22 представлены расчетные кривые зависимости активного сопротивления дуги от типа и длины шинпровода, подключенного к выводам 0,4 кВ трансформаторов различной мощности, определяемой расстоянием до места КЗ. Кривые справедливы для шинпроводов серии ШМА и построены с использованием формулы (40) при условии, что $l_d = 2a$.

При определении активного сопротивления дуги в случае КЗ в кабеле длиной $l_{кб}$, подключенном к трансформатору через шинпровод длиной $l_{ш}$ или через кабель другого сечения, результирующую длину проводника шинпровод — кабель (кабель — кабель) выражают через длину поврежденного кабеля:

$$l_{\Sigma кб} = l_{кб} + z_{1ш} l_{ш} / z_{1кб}, \quad (41)$$

где $z_{1кб}$ и $z_{1ш}$ — полные сопротивления прямой последовательности шинпровода и кабеля, мОм.

3. Влияние активного сопротивления дуги на ток КЗ можно также учитывать путем умножения расчетного тока КЗ, найденного без учета сопротивления дуги в месте КЗ, на зависящий от сопротивления цепи КЗ поправочный коэффициент K_c . Значение коэффициента K_c , полученного экспериментально при КЗ за трансформаторами мощностью 630—1000 кВ·А,

можно определить по кривым черт. 23.

Y/Y

Сопротивление цепи КЗ (z_k) определяют в зависимости от вида КЗ:

$$\text{при трехфазном} \quad z_k^{(3)} = \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2};$$

$$\text{при двухфазном} \quad z_k^{(2)} = 2/\sqrt{3} \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2};$$

$$\text{при однофазном} \quad z_k^{(1)} = 1/3 \sqrt{(2r_{1\Sigma} + r_{0\Sigma})^2 + (2x_{1\Sigma} + x_{0\Sigma})^2}.$$


Приведенным на черт. 23 кривым $K_c f(z_k)$ соответствуют выражения

$$K_c = 0,6 - 0,0025 z_k + 0,114 \sqrt{z_k} - 0,13 \sqrt[3]{z_k}; \quad (42)$$

$$K_c = 0,55 - 0,002 z_k + 0,1 \sqrt{z_k} - 0,12 \sqrt[3]{z_k}.$$


4 При определении минимального значения тока КЗ в автономной электрической системе приближенный учет влияния активного сопротивления электрической дуги на ток КЗ допускается производить умножением расчетного тока КЗ, найденного без учета сопротивления дуги, на поправочный коэффициент K_c . Значение этого коэффициента допускается принять равным 0,7—0,8

Зависимость $r_d = f(s, l_{кз})$
при трехфазном КЗ
за трансформатором
мощностью 630 кВ·А

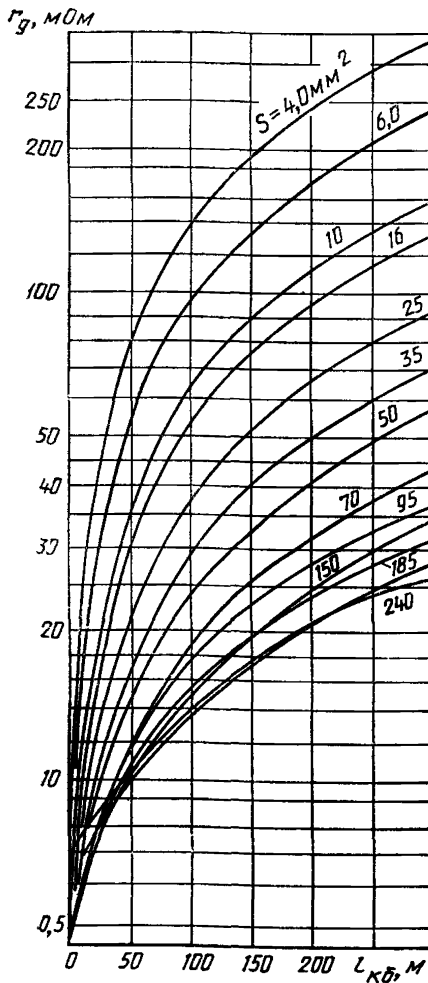


Черт 12

Зависимость $r_d = f(s, l_{кз})$
при трехфазном КЗ
за трансформатором
мощностью 750 кВ·А

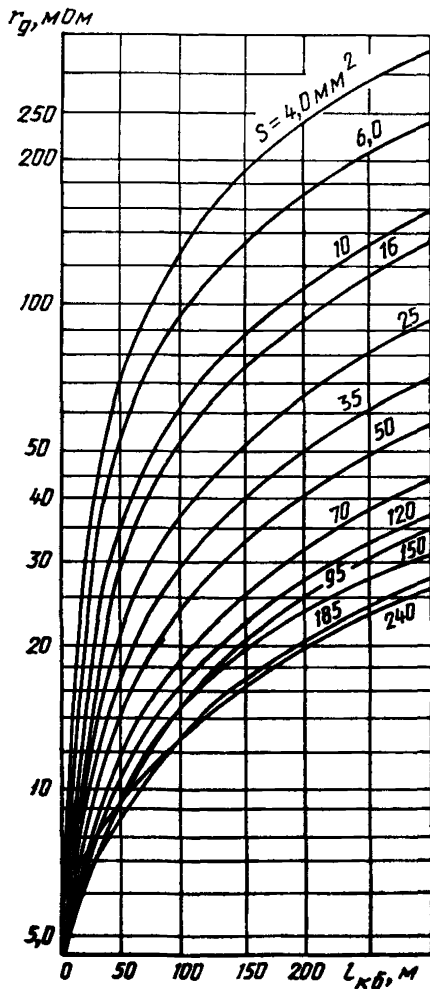


Черт 13

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$
при трехфазном КЗ
за трансформатором
мощностью 1000 кВ·А

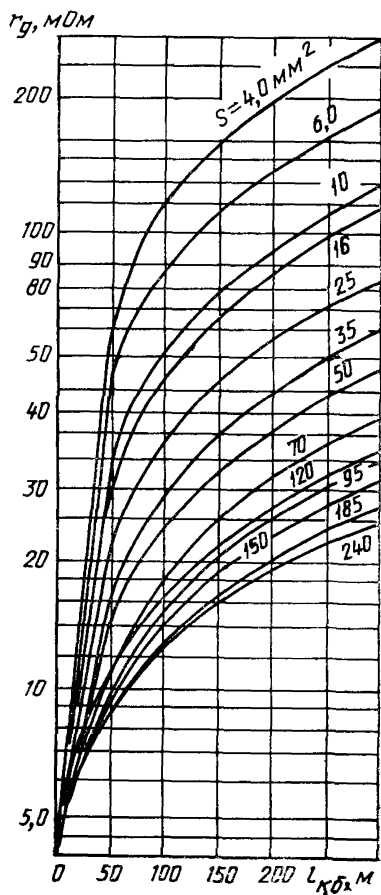


Черт. 14

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$
при трехфазном КЗ
за трансформатором
мощностью 1600 кВ·А

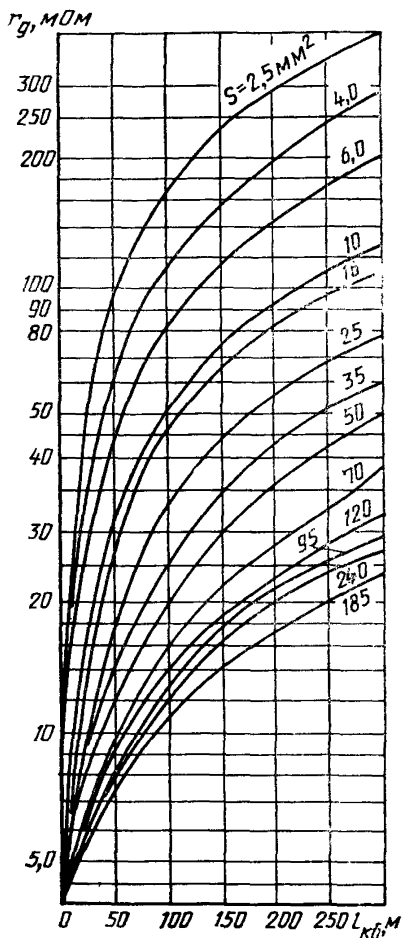

Черт. 15


Зависимость $r_d = f(s, l_{кб})$
при трехфазном КЗ
за трансформатором
мощностью 2500 кВ·А

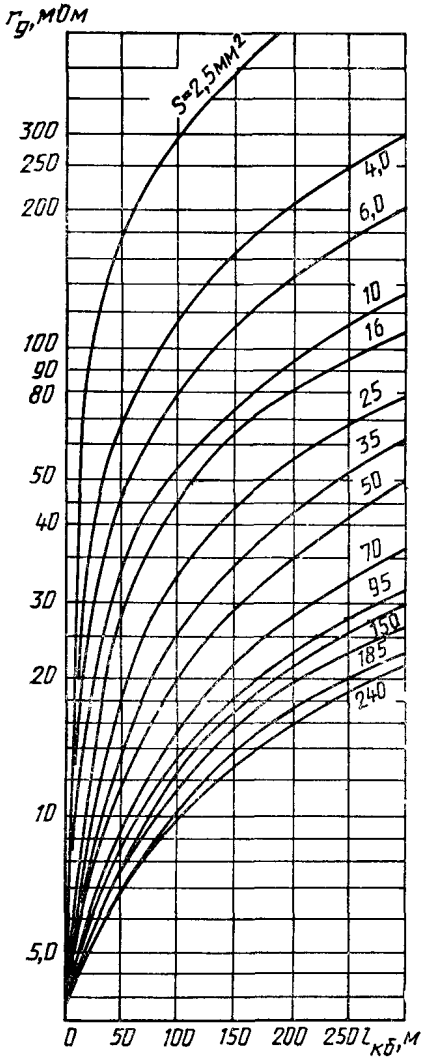

Черт. 16

Зависимость $r_d = f(s, l_{кб})$ при
однофазном КЗ за трансформатором
мощностью 400 кВ·А при схеме
соединений Δ/Y (сплошные

линии) и Y/Y (пунктирные
линии)

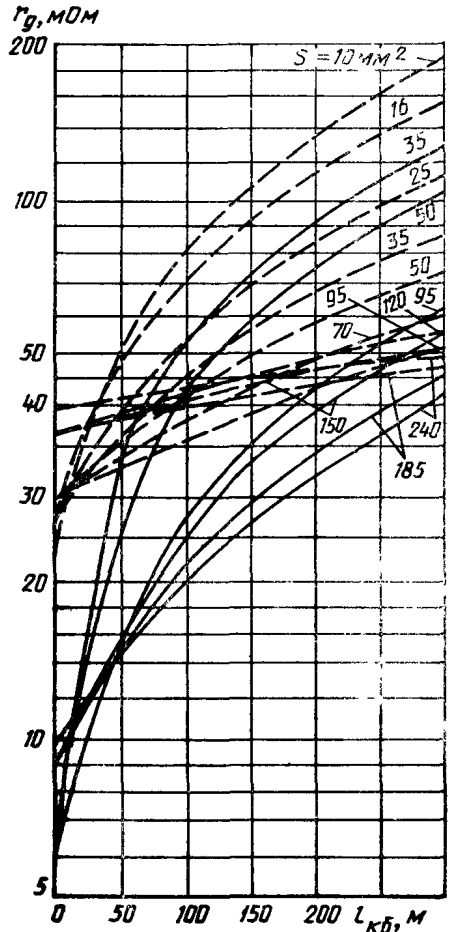


Черт. 17

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 630 кВ·А при схеме

соединений Δ/Υ (сплошные

линии) и Υ/Υ (пунктирные
линии)

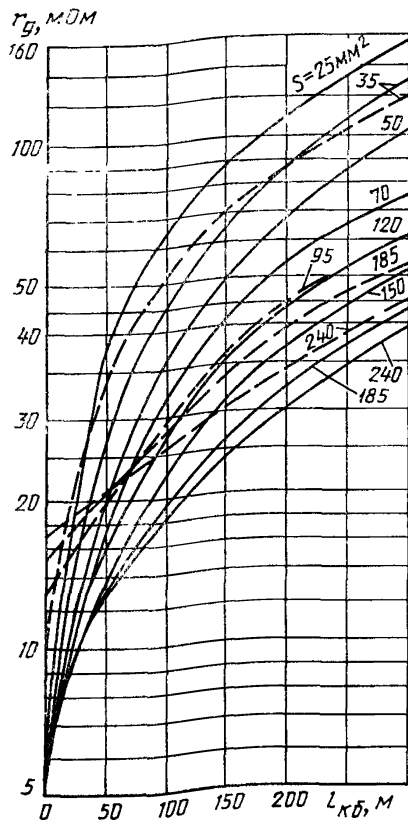


Черт. 18

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при однофазном КЗ за трансформатором мощностью 1000 кВ·А при схеме

соединений Δ/Υ (сплошные

линии) и Υ/Υ (пунктирные
линии)

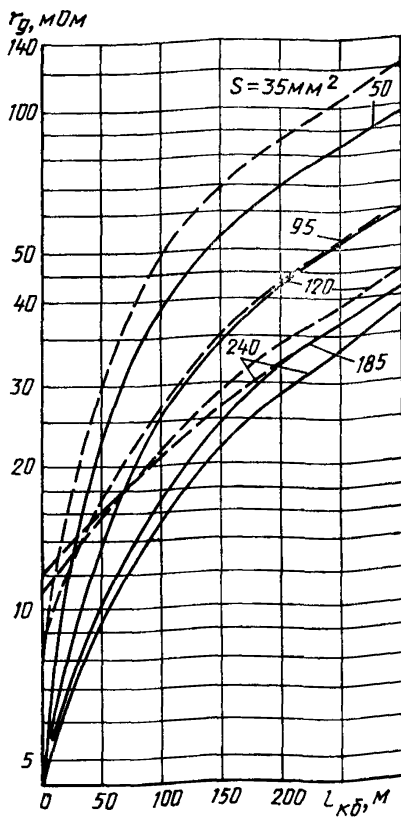


Черт. 19

Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при
однофазном КЗ за трансформатором
мощностью 1600 кВ·А при схеме

соединений Δ/Υ (сплошные

линии) и Y/Υ (пунктирные


линии)

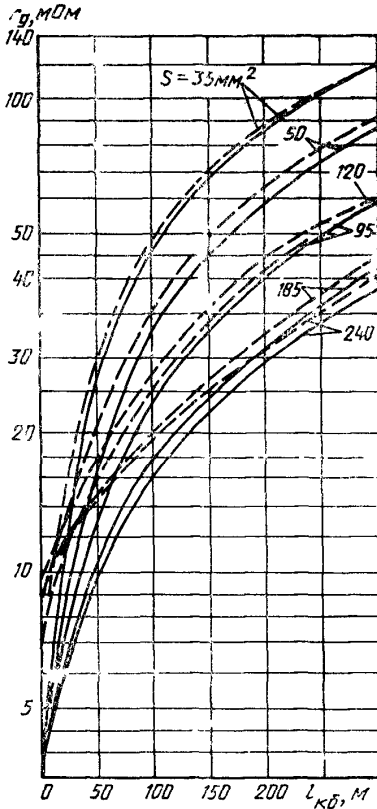

Черт 20


Зависимость $r_d = f(s, l_{кв})$ при
однофазном КЗ за трансформатором
мощностью 2500 кВ·А

(Δ/Υ)

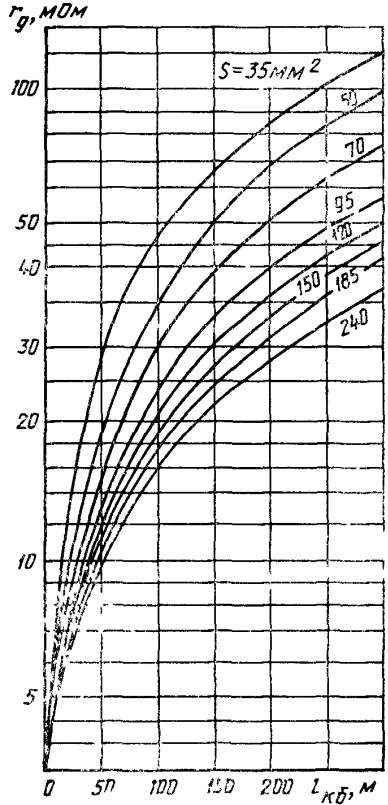


Черт 21

Зависимость $r_d = f(\text{тип}, l_{ш})$ при трехфазном КЗ
за трансформаторами мощностью 1000, 1600 и 2500 кВ·А

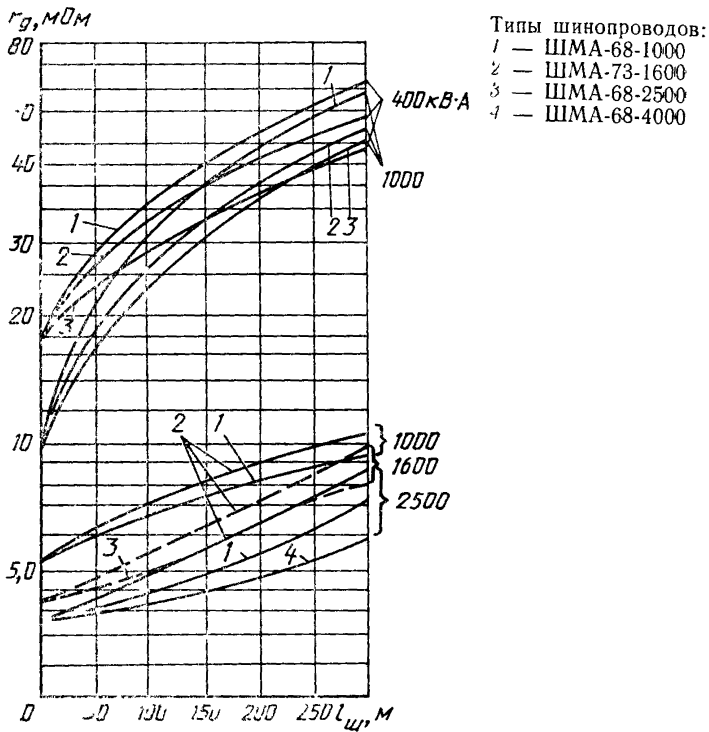

Черт. 22

Зависимость коэффициента K_c , найденного экспериментально, для начального момента КЗ (кривая 1) и установившегося КЗ (кривая 2) от сопротивления цепи КЗ

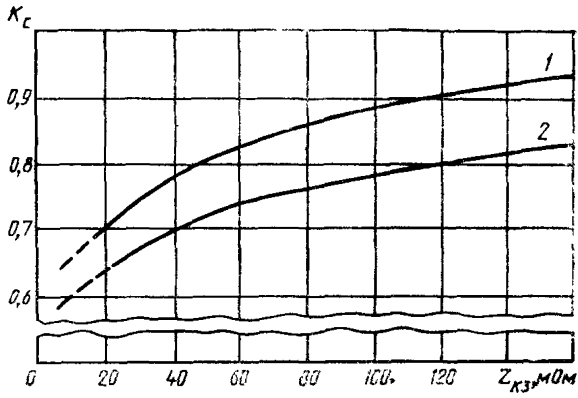


Черт. 23

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК КЗ

Метод учета комплексной нагрузки при расчете тока КЗ зависит от характера исходной схемы замещения комплексной нагрузки (черт. 24) и подключения точки КЗ (черт. 25).

В радиальной схеме (черт. 25а) допускается не учитывать влияние статических потребителей (преобразователи, электротермические установки, электрическое освещение). Начальное значение периодической составляющей тока КЗ, ударный ток, а также периодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент от асинхронных и синхронных электродвигателей следует рассчитывать в соответствии с требованиями разд. 3, 5, 7.


Состав узла комплексной нагрузки

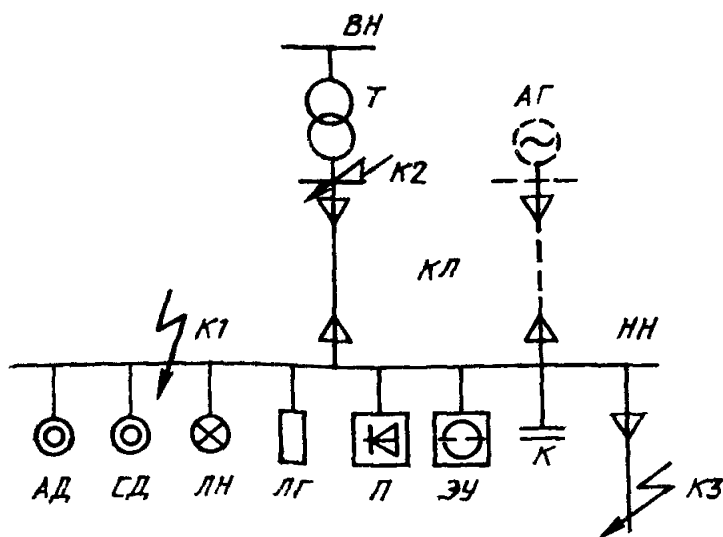

АД — асинхронные двигатели; СД — синхронные двигатели; ЛН — лампы накаливания; ЛГ — лампы газоразрядные; П — преобразователи; ЭУ — электротермические установки; К — конденсаторные батареи; КЛ — кабельная линия; АГ — автономный источник электроэнергии; К1, К2, К3 — точка КЗ; Т — трансформатор

Черт. 24

**Преобразование схемы замещения
комплексной нагрузки**

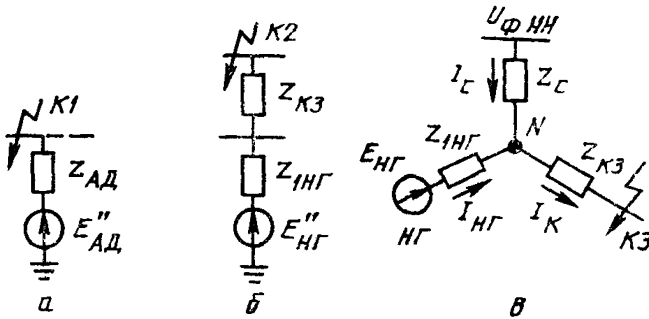

Черт 25

При КЗ за общим для узла нагрузки сопротивлением (черт. 25б) начальное значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ ($I_{\text{поНГ}}$) в килоамперах следует определять с учетом влияния двигательной и статической нагрузок, используя формулу

$$I_{\text{поНГ}} = \frac{E''_{*НГ} U_{\text{ср.НН}}}{\sqrt{3} \sqrt{\left(Z_{*1НГ} \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\Sigma}} \cos \varphi_{НГ} + r_{1\Sigma} \right)^2 + \left(Z_{*1НГ} \frac{U_{\text{ср.НН}}^2}{S_{\Sigma}} \sin \varphi_{НГ} + x_{1\Sigma} \right)^2}} \quad (43)$$

где $E''_{*НГ}$ и $Z_{*1НГ}$ — эквивалентная ЭДС и сопротивление прямой последовательности узла нагрузки; их значения в относительных единицах определяют по кривым, приведенным на черт. 10 и 11 приложения 8 в зависимости от относительного состава потребителей;

$r_{1\Sigma}$ и $x_{1\Sigma}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивления цепи короткого замыкания, мОм (см. п. 3.4);

S_{Σ} — суммарная номинальная мощность нагрузки, кВ·А;

$U_{\text{ср.НН}}$ — среднее номинальное напряжение сети, соответствующее обмотке низшего напряжения трансформаторов, В.

Значения ударного тока и периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от электродвигателей следует определять в соответствии с требованиями разд. 5 и 7.

При коротком замыкании за общим для нагрузки и системы сопротивлением (черт. 25в) и близких значениях отношения x/r ветвей расчетной схемы

начальное значение периодической составляющей тока КЗ ($I_{\text{пок}}$) допускается рассчитывать по формуле

$$I_{\text{пок}} = \frac{U_{\text{ср.нн}} \frac{1}{n_i} Z_{1\text{нн}} + E_{\text{нн}}'' U_{\text{ср.нн}} Z_c}{Z_c Z_{1\text{нн}} + Z_c Z_k + Z_{1\text{нн}} Z_k}, \quad (44)$$

где $E_{\text{нн}}''$ — ЭДС узла нагрузки;

n_i — коэффициент трансформации трансформатора;

$Z_{1\text{нн}}$, Z_c , Z_k — модули сопротивлений ветвей исходной схемы замещения (черт. 25 в), причем

$$Z_{1\text{нн}} = Z_{1\text{нн}} \frac{U_{\text{ср.нн}}^2}{S_{\Sigma}};$$

$$Z_c = \sqrt{r_{1\Sigma}^2 + x_{1\Sigma}^2}$$

рассчитывается как указано в п. 3.2;

$$Z_k = \sqrt{r_{1\Sigma k}^2 + x_{1\Sigma k}^2};$$

$r_{1\Sigma k}$ и $x_{1\Sigma k}$ — соответственно суммарное активное и суммарное индуктивное сопротивление цепи КЗ.

Ударный ток следует определять в соответствии с требованиями разд. 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТОКОВ КЗ

Пример 1. Для схемы, приведенной на черт. 26 определить токи при трех-, двух-, и однофазном КЗ в точке К1. Для трехфазного КЗ определить максимальные и минимальные значения тока КЗ.

Исходные данные

Система С

$S_k = 200$ МВ·А; $U_{\text{ср.вн}} = 6,0$ кВ.


Трансформатор: ТС = 1000/6

$S_{r, \text{ном}} = 1000$ кВ·А; $U_{\text{вн}} = 6,3$ кВ;

$U_{\text{нн}} = 0,4$ кВ; $P_{k, \text{ном}} = 11,2$ кВт;

$u_k = 5,5$ %.

Расчетная схема к примеру 1
и ее преобразование

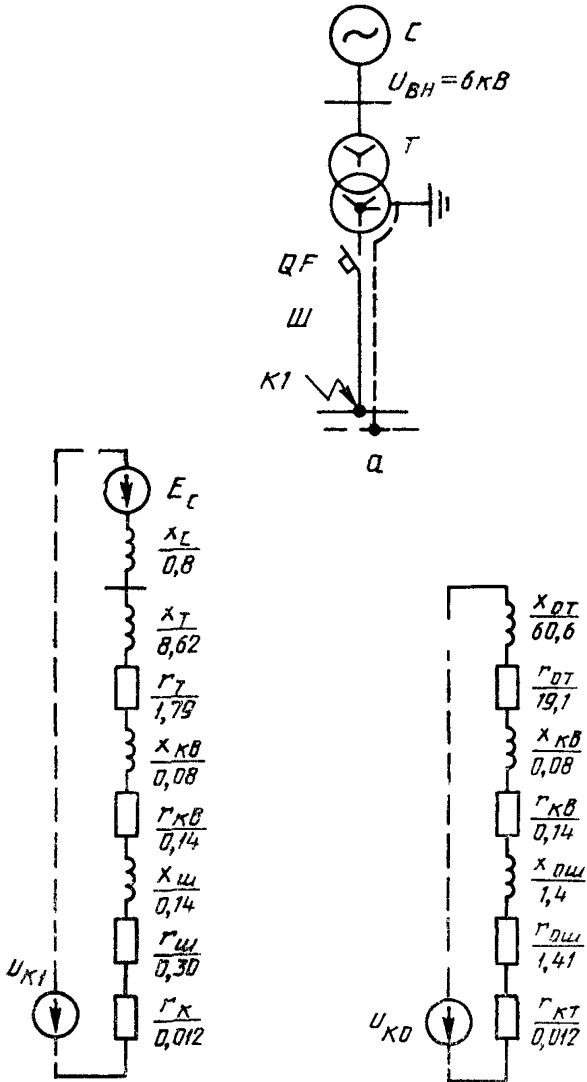

Черт. 26

Автоматический выключатель «Электрон»

$$QF: r_{кв}=0,14 \text{ мОм}; x_{кв}=0,08 \text{ мОм}.$$

Шиннопровод ШМА-4-1600Ш:

$$r_{ш}=0,030 \text{ мОм/м}; x_{ш}=0,014 \text{ мОм/м};$$

$$r_{нп}=0,037 \text{ мОм/м}; x_{нп}=0,042 \text{ мОм/м}; l_{ш}=10 \text{ м}.$$

Болтовые контактные соединения: $r_k=0,003 \text{ мОм}; n=4$.

1.2. Расчет параметров схемы замещения

1.2.1. Параметры схемы замещения прямой последовательности

Сопrotивление системы (x_c), рассчитанное по формуле 1, составит:

$$x_c = \frac{(400)^2}{200} \cdot 10^{-3} = 0,8 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления трансформаторов (r_T) и (x_T), рассчитаны по формулам 3 и 4, составят:

$$r_T = \frac{11,2 \cdot 0,4^2}{(1000)^2} \cdot 10^6 = 1,79 \text{ мОм};$$

$$x_T = \sqrt{5,5^2 - \left(\frac{100 \cdot 11,2}{1000}\right)^2} \cdot \frac{0,4^2}{1000} \cdot 10^6 = 8,62 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления шиннопровода:

$$r_{ш} = 0,030 \cdot 10 = 0,30 \text{ мОм}; x_{ш} = 0,014 \cdot 10 = 0,14 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений:

$$r_k = 0,003 \cdot 4 = 0,012 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление дуги определяют, как указано в приложении 9. черт. 22: $r_d = 5,6 \text{ мОм}$.

1.2.2. Параметры схемы замещения нулевой последовательности.

$$r_{0T} = 19,1 \text{ мОм}; x_{0T} = 60,6 \text{ мОм};$$

$$r_{нп} = 0,037 \cdot 10 = 0,37 \text{ мОм}; x_{нп} = 0,042 \cdot 10 = 0,42 \text{ мОм}.$$

1.3. Расчет токов трехфазного КЗ

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_{ш} + r_{кв} + r_k = 1,79 + 0,30 + 0,14 + 0,013 = 2,24 \text{ мОм};$$

$$r_{1\Sigma} = x_c + x_T + x_{ш} + x_{кв} = 0,80 + 8,62 + 0,14 + 0,08 = 9,64 \text{ мОм};$$

$$r'_{1\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_d = 2,24 + 5,6 = 7,84 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{по max}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 23,33 \text{ кА};$$

$$I_{\text{по min}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{7,84^2 + 9,64^2}} = 18,6 \text{ кА}.$$

$$i_{\text{уд. max}} = \sqrt{2} I_{\text{по max}} K_{\text{уд}} = \sqrt{2} \cdot 23,33 \cdot 1,45 = 47,84 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд. min}} = \sqrt{2} I_{\text{по min}} K_{\text{уд}} = \sqrt{2} \cdot 18,6 \cdot 1,08 = 28,32 \text{ кА},$$

где $K_{уд}$ определяют по кривой черт. 2.

$$i_{a0 \max} = \sqrt{2} I_{п0 \max} = 32,9 \text{ кА};$$

$$i_{a0 \min} = \sqrt{2} I_{п0 \min} = 26,23 \text{ кА}.$$

1.4 Расчет токов однофазного КЗ

$$r_{0\Sigma} = r_{0T} + r_{0ш} + r_{кв} + r_{к} = 19,1 + 0,3 + 3 \cdot 0,37 + 0,14 + 0,012 = 20,66 \text{ мОм},$$

$$r_{0ш} = r_{1ш} + 3r_{нш};$$

$$x_{0\Sigma} = x_{0T} + x_{0ш} - x_{кв} = 60,6 + 0,14 + 3 \cdot 0,42 + 0,08 = 62,08 \text{ мОм};$$

$$r_{0\Sigma} = r_{0\Sigma} + r_{д} = 20,66 + 8,6 = 29,26 \text{ мОм};$$

$$I_{п0}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 2,24 + 20,66)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 8,13 \text{ кА}$$

Ток однофазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги

$$I_{п0}^{(1)} = \frac{\sqrt{3} \cdot 400}{\sqrt{(2 \cdot 7,84 + 29,26)^2 + (2 \cdot 9,64 + 62,08)^2}} = 7,46 \text{ кА}.$$

1.5. Расчет токов двухфазного КЗ

$$I_{п0}^{(2)} = \frac{400}{2 \sqrt{2,24^2 + 9,64^2}} = 20,21 \text{ кА}.$$

Ток двухфазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги:

$$I_{п0}^{(2)} = \frac{400}{2 \sqrt{(2,24 + 2,8)^2 + 9,64^2}} = 18,39 \text{ кА}.$$

Результаты расчета токов КЗ сведены в табл. 22

Таблица 22

Результаты расчета токов КЗ к примеру 1

Точка КЗ	Вид КЗ	Максимальное значение тока КЗ, кА			Минимальное значение тока КЗ, кА		
		$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{уд}$	$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{уд}$
K1	K ⁽³⁾	23,33	32,9	47,84	18,6	26,23	28,32
K1	K ⁽¹⁾	8,13	—	—	7,46	—	—
K1	K ⁽²⁾	20,21	—	—	18,39	—	—

Пример. 2. Для схемы, приведенной на черт. 27, определить максимальные и минимальные значения токов при трехфазном КЗ в точках K1 и K2

2.1. Исходные данные

Система С $U_{ср.ВН} = 10,5 \text{ кВ}; I_{откл \text{ ном}} = 11 \text{ кА}.$

Трансформатор Т. ТС = 1600/10,0

$S_{Т \text{ ном}} = 1600 \text{ кВ} \cdot \text{А}, U_{ВН} = 10,5 \text{ кВ},$

$$U_{\text{НН}}=0,4 \text{ кВ}, P_{\text{к ном}}=16 \text{ кВт}, u_{\text{к}}=5,5 \%$$

Шиннопроводы

$$\text{Ш1: ШМА4-3200} \quad I_{\text{ном}}=3200 \text{ А}, r_{1\text{ш}}=0,01 \text{ мОм/м};$$

$$x_{1\text{ш}}=0,005 \text{ мОм/м}, l_1=10 \text{ м.}$$

$$\text{Ш2, Ш3 ШМА4-1600} \quad I_{\text{ном}}=1600 \text{ А}, r_{1\text{ш}}=0,03 \text{ мОм/м},$$

$$x_{1\text{ш}}=0,014 \text{ мОм/м}, l_2=20 \text{ м}, l_3=30 \text{ м.}$$

$$\text{Ш4, Ш5-ШРА-73УЗ} \quad I_{\text{ном}}=600 \text{ А}, r_{1\text{ш}}=0,1 \text{ мОм/м};$$

$$x_{1\text{ш}}=0,13 \text{ мОм/м}, l_4=50 \text{ м}, l_5=40 \text{ м.}$$

Кабельные линии

$$\text{КЛ1, КЛ2, КЛ3: ААШб}=3 \times 185: r_{1\text{кб}}=0,208 \text{ мОм/м}, x_{1\text{кб}}=0,055 \text{ мОм/м};$$

$$l_1=150 \text{ м}, l_2=l_3=20 \text{ м.}$$

Измерительные трансформаторы тока

$$\text{ТА1, ТА2.} \quad I_{\text{ном}}=500 \text{ А}, r_{\text{ТА1}}=r_{\text{ТА2}}=0,05 \text{ мОм},$$

$$x_{\text{ТА1}}=x_{\text{ТА2}}=0,07 \text{ мОм},$$

$$\text{ТА3, ТА4, ТА5} \quad I_{\text{ном}}=200 \text{ А}, r_{\text{ТА3}}=r_{\text{ТА4}}=r_{\text{ТА5}}=0,42 \text{ мОм};$$

$$x_{\text{ТА3}}=x_{\text{ТА4}}=x_{\text{ТА5}}=0,67 \text{ мОм.}$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений:

$$r_{\text{к}}=0,03 \text{ мОм}, n=4.$$

Автоматические выключатели типа «Электрон»

$$\text{QF1, QF4.} \quad I_{\text{ном}}=1000 \text{ А}, r_{\text{КВ1}}=r_{\text{КВ4}}=0,25 \text{ мОм},$$

$$x_{\text{КВ1}}=x_{\text{КВ4}}=0,1 \text{ мОм},$$

QF2, QF3, QF5, QF6

$$I_{\text{ном}}=400 \text{ А}, r_{\text{КВ2}}=r_{\text{КВ3}}=r_{\text{КВ5}}=r_{\text{КВ6}}=0,65 \text{ мОм},$$

$$x_{\text{КВ2}}=x_{\text{КВ3}}=x_{\text{КВ5}}=x_{\text{КВ6}}=0,17 \text{ мОм},$$

$$\text{QF7, QF8, QF9, QF10: } I_{\text{ном}}=200 \text{ А},$$

$$r_{\text{КВ7}}=r_{\text{КВ8}}=r_{\text{КВ9}}=r_{\text{КВ10}}=1,1 \text{ мОм},$$

$$x_{\text{КВ7}}=x_{\text{КВ8}}=x_{\text{КВ9}}=r_{\text{КВ10}}=0,5 \text{ мОм.}$$


Синхронный двигатель СД.

$$\text{СД-12-24-12А: } P=125 \text{ кВт}, U_{\text{ном}}=380 \text{ В},$$

$$I_{\text{ном}}=234 \text{ А}, \cos\varphi_{\text{ном}}=0,811, I_{\text{пуск}}/I_{\text{ном}}=3,5;$$

$$\frac{M_{\text{пуск}}}{M_{\text{ном}}} = 1,2, \quad \frac{M_{\text{max}}}{M_{\text{ном}}} = b_{\text{ном}} = 1,8.$$

Схема замещения к примеру 2

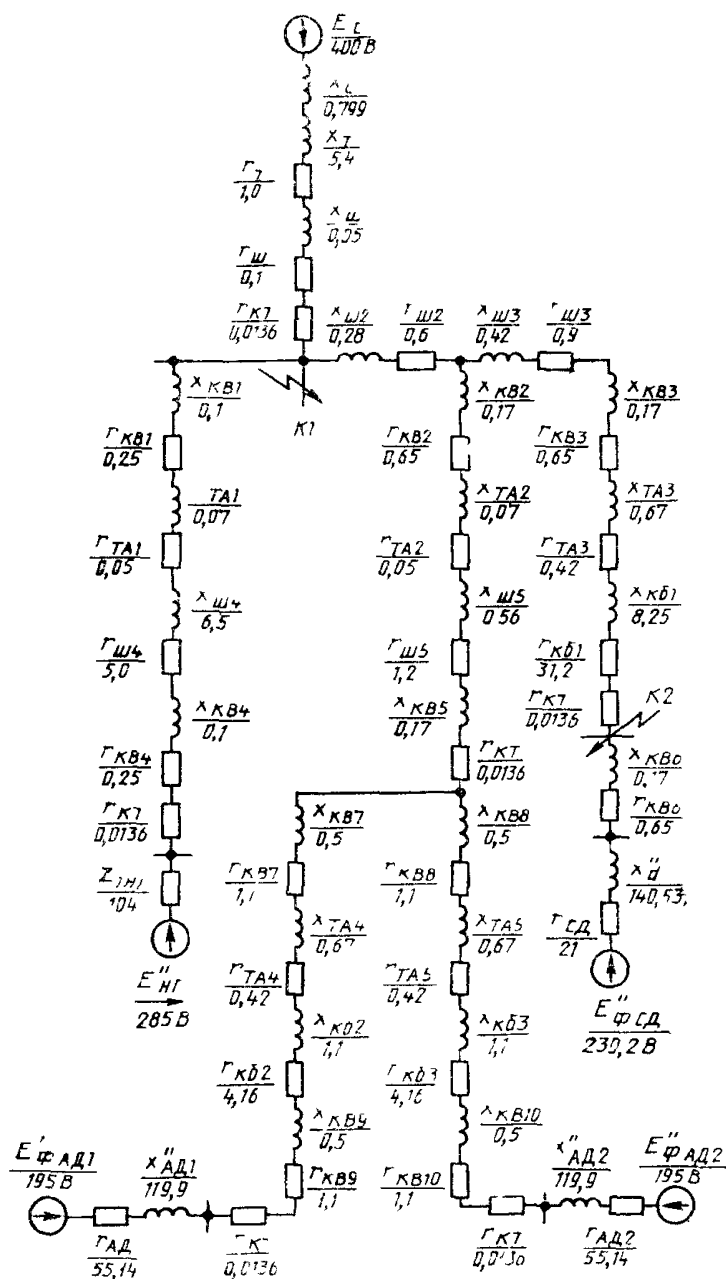

Черт 28

Комплексная нагрузка КН.

Суммарная активная мощность составляет $P_{\Sigma} = 350$ кВт, $\cos \varphi = 0,8$. В состав нагрузки входят асинхронные двигатели (АД), лампы накаливания (ЛН), преобразователи (П) в следующем соотношении: $P_{АД} = 175$ кВт, $P_{ЛН} = 35$ кВт, $P_{П} = 140$ кВт.

2.2. Расчет параметров схемы замещения (черт. 23)

2.2.1. *Параметры схемы замещения прямой последовательности*

Сопrotивление системы (x_c), рассчитанное по формуле (2) настоящего стандарта, составит:

$$x_c = \frac{(400)^2 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 11 \cdot 10,5} = 0,8 \text{ мОм.}$$

Активное (r_T) и индуктивное (x_T) сопротивления трансформаторов, рассчитанное по формулам (3), (4) настоящего стандарта, составят:

$$r_T = \frac{16 \cdot 0,4^2}{(1600)^2} \cdot 10^6 = 1,0 \text{ мОм;}$$

$$x_T = \sqrt{5,5^2 - \left(\frac{100 \cdot 16}{1600}\right)^2} \cdot \frac{0,4^2}{1600} \cdot 10^6 = 5,4 \text{ мОм.}$$

Активное и индуктивное сопротивления шинопроводов.

$$\text{Ш1: } r_{\text{Ш1}} = 0,01 \cdot 10 = 0,1 \text{ мОм; } x_{\text{Ш1}} = 0,005 \cdot 10 = 0,05 \text{ мОм;}$$

$$\text{Ш2: } r_{\text{Ш2}} = 0,03 \cdot 20 = 0,6 \text{ мОм; } x_{\text{Ш2}} = 0,014 \cdot 20 = 0,28 \text{ мОм;}$$

$$\text{Ш3: } r_{\text{Ш3}} = 0,03 \cdot 30 = 0,9 \text{ мОм; } x_{\text{Ш3}} = 0,014 \cdot 30 = 0,42 \text{ мОм;}$$

$$\text{Ш4: } r_{\text{Ш4}} = 0,1 \cdot 50 = 5,0 \text{ мОм } x_{\text{Ш4}} = 0,13 \cdot 50 = 6,5 \text{ мОм;}$$

$$\text{Ш5: } r_{\text{Ш5}} = 0,1 \cdot 40 = 4,0 \text{ мОм; } x_{\text{Ш5}} = 0,13 \cdot 40 = 5,2 \text{ мОм;}$$

Активное и индуктивное сопротивления кабельных линий:

$$\text{КЛ1: } r_{\text{КЛ1}} = 0,208 \cdot 150 = 31,2 \text{ мОм; } x_{\text{КЛ1}} = 0,055 \cdot 150 = 8,25 \text{ мОм;}$$

$$\text{КЛ2, КЛ3: } r_{\text{КЛ2}} = r_{\text{КЛ3}} = 0,208 \cdot 20 = 4,16 \text{ мОм;}$$

$$x_{\text{КЛ2}} = x_{\text{КЛ3}} = 0,055 \cdot 20 = 1,1 \text{ мОм.}$$

Расчет параметров АД1 и АД2.

Принимая $P_{\text{мх}} = 0,02 \cdot P_{\text{ном}}$; $r_1 = s_{\text{ном}} Z_{\text{АДном}} = 0,017 Z_{\text{АДном}}$,

получаем:

$$r_2 = \frac{0,36 \cdot 1,6 \cdot (132 \cdot 1,02)}{7,0^2 \cdot 200,5^2 \cdot (1 - 0,017)} \cdot 10^6 = 40 \text{ мОм;}$$

$$r_1 = \frac{s_{\text{ном}}}{100} \cdot \frac{U_{\text{ном}}^2 \cos \varphi_{\text{ном}}}{P_{\text{ном}}} = \frac{1,7}{100} \cdot \frac{0,38^2 \cdot 0,9 \cdot 10^6}{132} = 16,74 \text{ мОм;}$$

$$Z_{\text{АД}}'' = \frac{U_{\text{ном}}}{\sqrt{3} I_{\text{пуск}} I_{\text{ном}}} = \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 7 \cdot 238,5} = 132 \text{ мОм;}$$

$$r_{\text{АД}} = 16,74 + 0,96 \cdot 40 = 55,14 \text{ мОм;}$$

$$x_{\text{АД}}'' = \sqrt{132^2 - 55,14^2} = 119,9 \text{ мОм;}$$

$$T_p = \frac{119,9+3,09}{314 \cdot 40} = 0,01 \text{ с}; \quad T_a = \frac{119,9+3,09}{314(16,74+6,76)} = 0,02 \text{ с};$$

$$E''_{\text{ф.АД}} = \sqrt{(220 \cdot 0,9 - 238,6 \cdot 0,055)^2 + (220 \cdot 0,44 - 238,6 \cdot 0,145)^2} = 195 \text{ В.}$$

Расчет параметров СД:

$$x''_{*d\text{ном}} = 0,15; \quad r_{\text{СД}} = 0,15 x''_{*d};$$

$$Z_{\text{СД ном}} = \frac{0,382 \cdot 10^6}{125} = 936,9 \text{ МОм};$$

$$x''_d = 140,53 \text{ МОм}; \quad r_{\text{СД}} = 21 \text{ МОм};$$

$$E''_{\text{ф.СД}} = \sqrt{(220 - 234 \cdot 0,14 \cdot 0,585)^2 + (234 \cdot 0,021 \cdot 0,811)^2} = 239,2 \text{ В.}$$

Расчет параметров комплексной нагрузки НГ

Параметры комплексной нагрузки определяют по кривым черт. 11а приложения 8, при этом

$$P_{*АД} = \frac{175}{350} = 0,5; \quad P_{*ЛН} = \frac{35}{350} = 0,1; \quad P_{*П} = \frac{140}{350} = 0,4;$$

$$Z_{*1НГ} = 0,3; \quad Z_{*2НГ} = 0,35; \quad E''_{*НГ} = 0,75 \text{ или в именованных единицах};$$

$$Z_{1НГ} = 0,3 \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 630} = 104 \text{ МОм}; \quad Z_{2НГ} = 121 \text{ МОм}; \quad E''_{НГ} = 285 \text{ В.}$$

2.3. Расчет токов трехфазного КЗ

2.3.1. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К1 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки

$$r_{1\Sigma} = r_{\Gamma} + r_{ш1} + r_{\kappa} = 1,0 + 0,1 + 0,012 = 1,11 \text{ МОм};$$

$$r_{1\Sigma} = x_{\text{с}} + x_{\Gamma} + x_{ш1} = 0,799 + 5,4 + 0,05 = 6,25 \text{ МОм};$$

$$r''_{1\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_{\text{д}} = 1,11 + 4 = 5,11 \text{ МОм};$$

$$I_{\text{пок1 max}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{1,11^2 + 6,25^2}} = 33,38 \text{ кА};$$

$$I_{\text{пок1 min}} = \frac{100}{\sqrt{3} \sqrt{5,11^2 + 6,25^2}} = 28,6 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд к1 max}} = \sqrt{2} \cdot 36,38 \cdot 1,55 = 79,75 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд к1 min}} = \sqrt{2} \cdot 28,6 \cdot 1,10 = 44,9 \text{ кА};$$

$$i_{\text{а0 max}} = 54,45 \text{ кА}; \quad i_{\text{а0 min}} = 40,45 \text{ кА}$$

2.3.2. Необходимость учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки на ток при металлическом КЗ в точке К1, определенная в соответствии с п. 14 настоящего стандарта, показывает, что

$$I_{\Sigma\text{АД}} = 2I_{\text{АДном}} = 2 \cdot 238 = 476 \text{ А больше, чем}$$

$0,01 I_{\text{пок1 max}} = 0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому асинхронные двигатели следует учитывать.

$I_{\text{СДном}} = 234 \text{ А}$ меньше, чем $0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому синхронный двигатель не следует учитывать

$$I_{\text{КН}} = \frac{350 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,8} = 630 \text{ А} \text{ больше, чем, } 0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А,}$$

поэтому влияние комплексной нагрузки следует учитывать

Таким образом, при расчете суммарного тока КЗ в точке К1 следует учитывать влияние асинхронных двигателей и комплексной нагрузки. Такой же вывод следует и при условии учета электрической дуги

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от комплексной нагрузки.

$$r_{1\Sigma} = r_{\text{КВ1}} + r_{\text{ТА1}} + r_{\text{Ш4}} + r_{\text{КВ4}} + r_{\text{К}} = 0,25 + 0,05 + 5,0 + 0,25 + 0,0126 = 5,56 \text{ мОм,}$$

$$x_{1\Sigma} = x_{\text{КВ1}} + x_{\text{ТА1}} + x_{\text{Ш4}} + x_{\text{КВ4}} = 0,1 + 0,07 + 6,5 + 0,1 = 6,77 \text{ мОм,}$$

$$r''_{1\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_{\text{д}} = 5,56 + 4 = 9,56 \text{ мОм,}$$

$$I_{\text{п0 НГ max}} = \frac{285}{\sqrt{3} \sqrt{(104 \cdot 0,8 + 5,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,46 \text{ кА;}$$

$$i_{\text{а0 НГ max}} = \sqrt{2} \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА, } i_{\text{уд НГ max}} = \sqrt{2} \cdot 1,0 \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА;}$$

$$I_{\text{п0 НГ min}} = \frac{285}{\sqrt{3} \sqrt{(104 \cdot 0,8 + 9,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,42 \text{ кА,}$$

$$i_{\text{а0 НГ min}} = \sqrt{2} \cdot 1,42 = 2,0 \text{ кА, } i_{\text{уд НГ min}} = \sqrt{2} \cdot 1,0 \cdot 1,42 = 2,00 \text{ кА.}$$

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от асинхронных двигателей.

$$r_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (r_{\text{АД1}} + r_{\text{КВ4}} + r_{\text{К62}} + r_{\text{ТА4}} + r_{\text{КВ7}}) + r_{\text{КГ5}} + r_{\text{Ш5}} + r_{\text{ТА2}} + r_{\text{КВ2}} + r_{\text{Ш2}} + r_{\text{КП}};$$

$$r_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (55,14 + 1,1 + 4,16 + 0,67 + 1,1) + 0,65 + 4,0 + 0,05 + 0,65 + 0,6 + 0,12 = 37,16 \text{ мОм,}$$

$$x''_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (x''_{\text{АД}} + x_{\text{КВ4}} + x_{\text{К62}} + x_{\text{ТА4}} + x_{\text{КВ7}}) + x_{\text{КВ5}} + x_{\text{Ш5}} + x_{\text{ТА2}} + x_{\text{КВ2}} + x_{\text{Ш2}} +$$

$$x_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (145,9 + 0,5 + 1,1 + 0,67 + 0,5) + 0,17 + 5,2 + 0,07 + 0,17 + 0,28 = 80,23 \text{ мОм,}$$

$$I_{\text{п0 АД max}} = \frac{195}{\sqrt{37,16^2 + 80,23^2}} = 2,21 \text{ кА,}$$

$$i_{\text{а0 АД max}} = \sqrt{2} \cdot 2,4 = 3,12 \text{ кА;}$$

$$i_{\text{уд АД max}} = \sqrt{2} \cdot 3,12 (e^{-0,01/0,01} + e^{-0,01/0,02}) = 3,84 \text{ кА;}$$

$$I_{\text{п0 АД min}} = \frac{195}{\sqrt{(37,16 + 4)^2 + 80,23^2}} = 2,16 \text{ кА;}$$

$$i_{\text{а0 АД min}} = \sqrt{2} \cdot 2,16 = 3,05 \text{ кА;}$$

$$i_{уд\ АД\ min} = 3,05\ \text{кА}.$$

2.3.3. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К2 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_{ш1} + r_{ш2} + r_{ш3} + r_K + r_{ТАЗ} + r_{1кб1} + r_{к.вз} = 1,0 + 0,1 + 0,6 + 0,9 + 0,012 + 0,42 + 31,2 + 0,65 = 34,88\ \text{МОм};$$

$$x_{1\Sigma} = x_C + x_T + x_{ш1} + x_{ш2} + x_{ш3} + x_{ТАЗ} + x_{1кб1} + x_{квз} = 0,8 + 5,4 + 0,05 + 0,7 + 0,67 + 8,25 + 0,17 = 16,04\ \text{МОм};$$

$$I_{п0\ к2\ max} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{34,88^2 + 16,04^2}} = 6,02\ \text{кА};$$

$$i_{уд\ к2\ max} = \sqrt{2} \cdot 6,02 \cdot 1,0 = 8,50\ \text{кА};$$

$$i_{a0\ к2\ max} = 8,50\ \text{кА}.$$

При определении минимального значения тока следует учесть влияние электрической дуги и увеличение активного сопротивления кабеля вследствие нагревания его током КЗ:

$$r'_{\Sigma} = r_{1\Sigma} + r_d + r_{1кб1}(C_{\Phi} - 1),$$

где r_d — сопротивление дуги, определяемое в соответствии с черт. 15 приложения 9, при этом в соответствии с (42) $I_{кб1\Sigma} = 158\ \text{м};$

C_{Φ} — коэффициент, определяемый для $t_{откл} = 0,6\ \text{с}$ в соответствии с черт. 7 приложения 2.

$$r'_{1\Sigma} = 34,88 + 16,3 + 31,2(1,05 - 1) = 52,74\ \text{МОм};$$

$$I_{п0\ к2\ min} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{52,74^2 + 16,04^2}} = 4,19\ \text{кА};$$

$$i_{уд\ к2\ min} = \sqrt{2} \cdot 4,19 \cdot 1,0 = 5,93\ \text{кА};$$

$$i_{a0\ к2\ min} = 5,93\ \text{кА}.$$

Таблица 23

Результаты расчета токов КЗ к примеру 2

Точка КЗ	Вид КЗ	Составляющие тока КЗ по ветвям	Максимальное значение тока КЗ, кА			Минимальное значение тока КЗ, кА		
			$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{уд}$	$I_{п0}$	i_{a0}	$i_{уд}$
К1	К ⁽³⁾	Т	36,38	54,45	79,75	28,6	40,45	44,9
К1	К ⁽³⁾	НГ	1,46	2,06	2,06	1,42	2,0	2,0
К1	К ⁽³⁾	ЛД	2,21	3,12	3,84	2,16	3,05	3,05
К1	К ⁽³⁾	К1	40,24	59,9	85,65	32,37	45,76	50,68
К2	К ⁽³⁾	Т	6,02	8,5	8,5	4,19	5,93	5,93

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26522—85	1,2

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в наб 03.10.94. Подп. в печ. 11.11.94. Усл. п. л. 3,72. Усл. кр-отт. 3,95. Уч.-изд. л. 3,60.
Тир. 584 экз. С 1809

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1915
ПЛР № 040138